



Implementação RISC-V

Uniciclo – Caminho de Dados





Introdução

- O desempenho (tempo de execução) de uma máquina pode ser determinado por três fatores:
 - número de instruções executadas (I)
 - número de ciclos por instrução (CPI)
 - período do *clock* (T)
- Para um determinado algoritmo, o compilador e a ISA determinam o número de instruções a serem executadas.
- A implementação do processador determina o período de *clock* e o CPI.




Introdução

- Vamos fazer a implementação de apenas um pequeno subconjunto das instruções do RISC-V
- O inter-relacionamento entre ISA e a implementação é exemplificado em três projetos alternativos:
 - Processador uniciclo
 - Processador multiciclo
 - Processador pipeline



Arquitetura Von Neumann


■ Estrutura básica

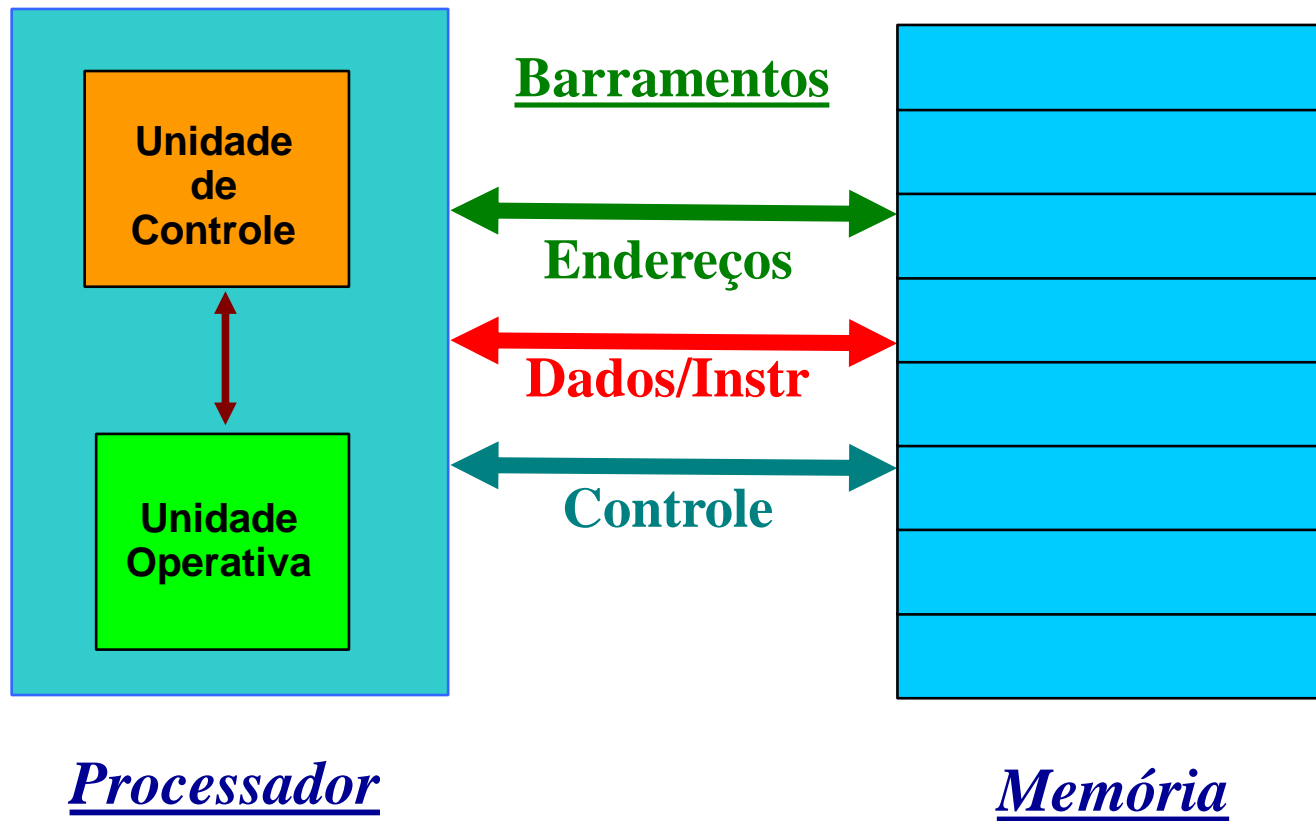



Arquitetura Harvard

■ Estrutura básica

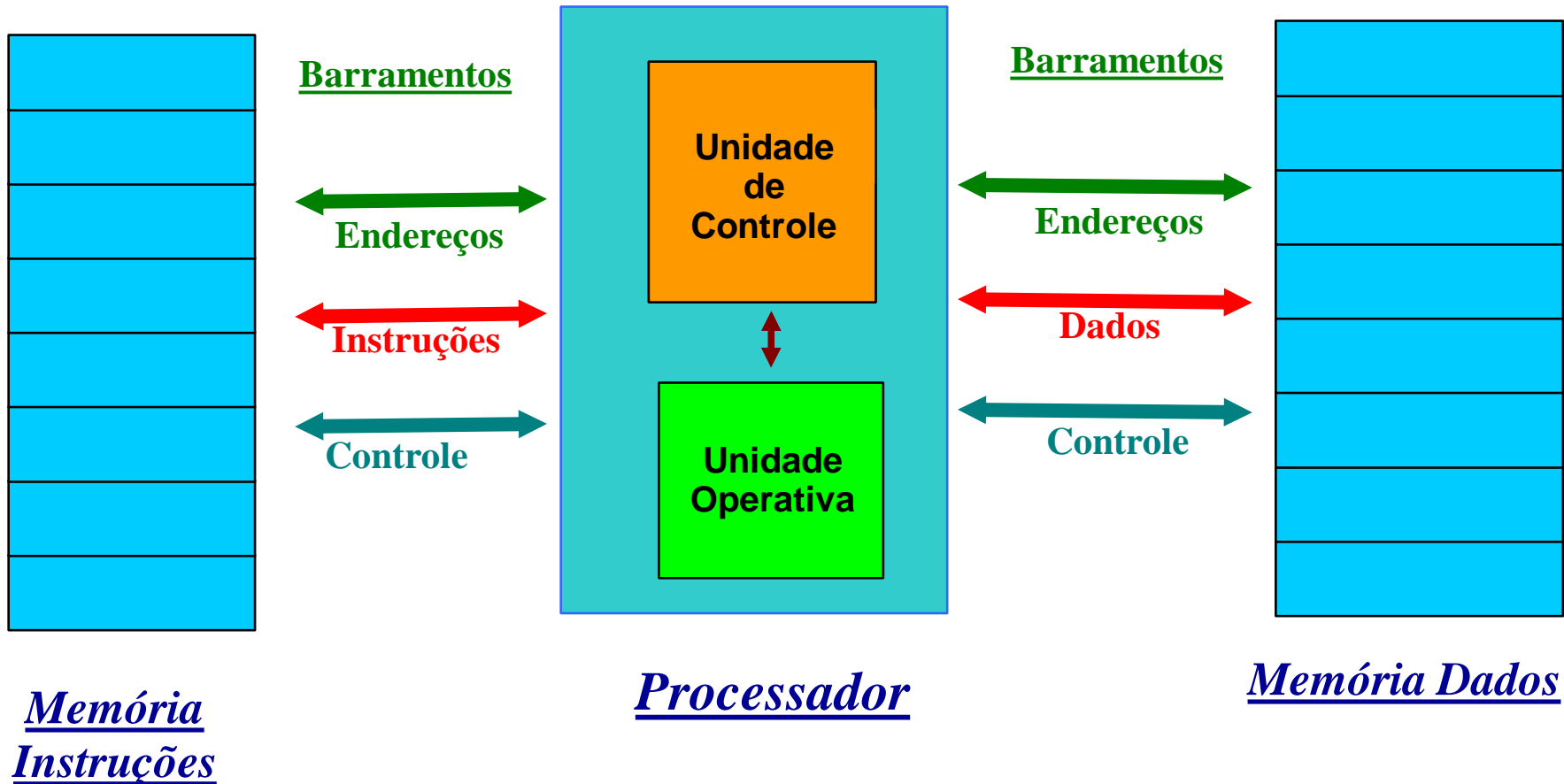



Unidade Operativa

- Também chamada “Parte Operativa”, “Caminho de Dados” ou, em inglês, “*Datapath*”
- É construída a partir dos seguintes componentes:
 - elementos de armazenamento (registradores, flip-flops)
 - operadores lógico-aritméticos (somadores, ULA)
 - recursos de interconexão (barramentos, mux)



Unidade Operativa RISC-V

- Será projetada para implementar o seguinte subconjunto de instruções do RISC-V:
 - Instruções de acesso à memória: lw e sw
 - Instruções lógicas e aritméticas: add, sub, and, or e slt
 - Instruções de desvios: beq e jal

Conjunto incompleto, mas demonstra os princípios básicos de projeto.

Obs. No laboratório, além destas, estão implementadas várias outras




Sinopse da Implementação

- Implementação genérica:
 - use o contador de programa (PC) para fornecer endereço da instrução
 - obtenha a instrução da memória
 - leia os registradores
 - use a instrução para decidir exatamente o que fazer

- Todas as instruções usam a ALU após lerem os registradores




Visão de alto nível da implementação

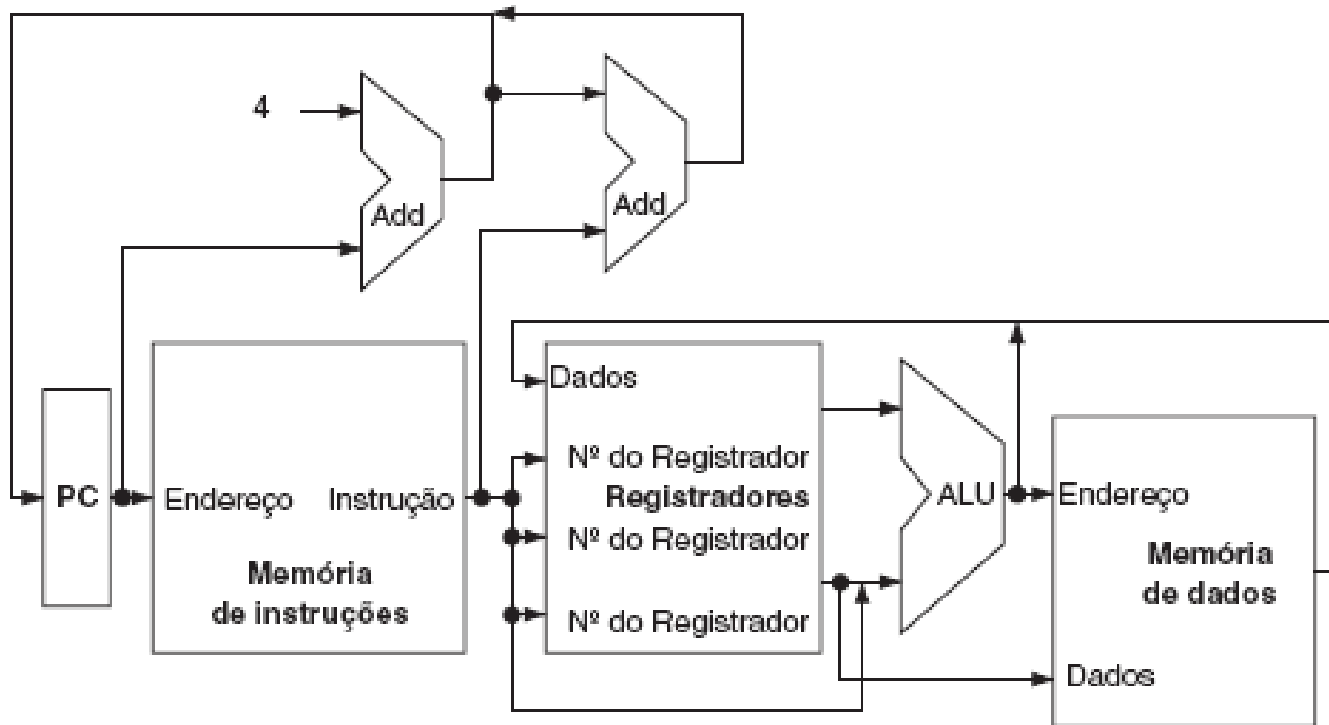

Obs.: - Em vários pontos temos dados vindo de duas origens diferentes
- As unidades precisam ser controladas



Visão geral da implementação

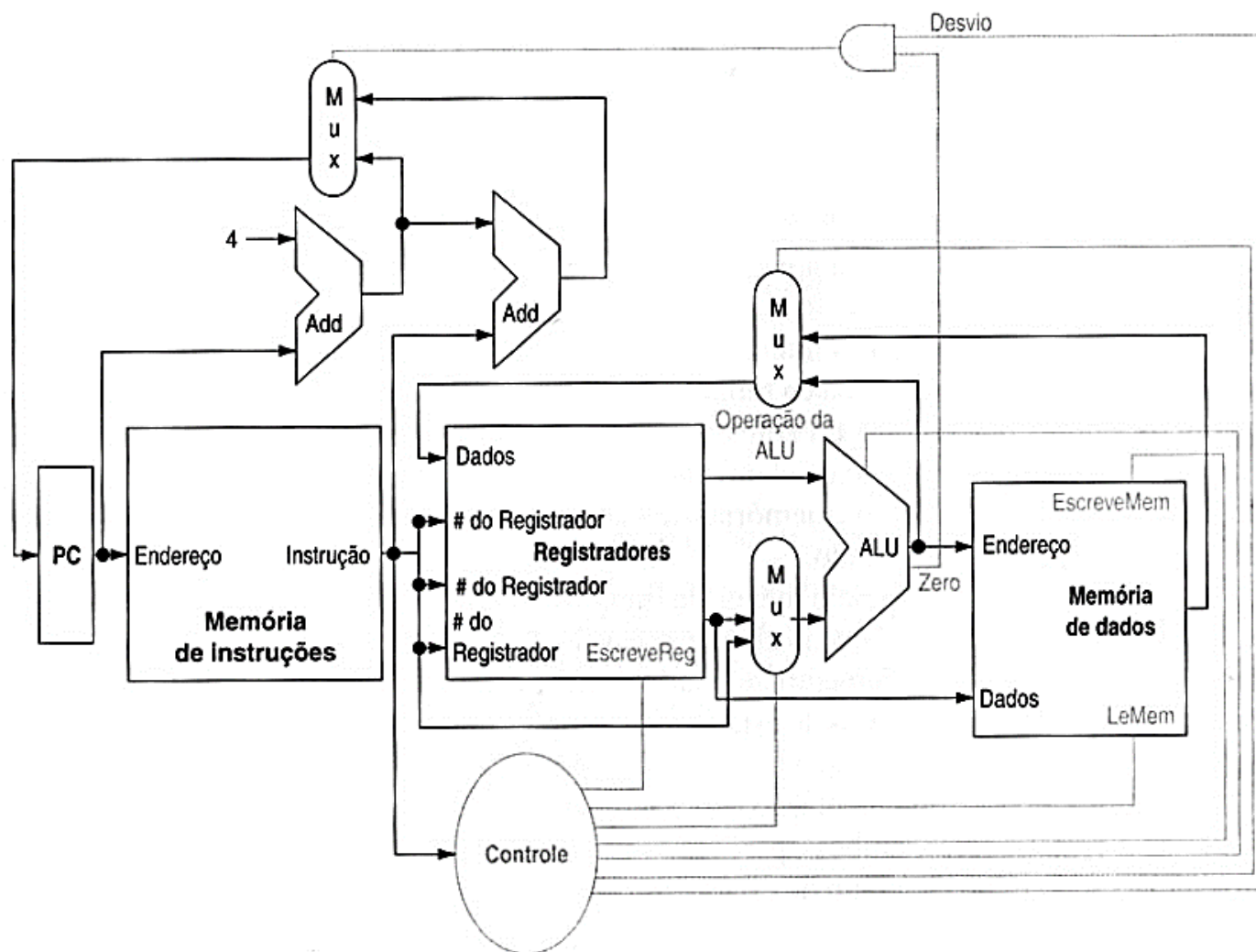


- Elementos combinacionais e sequenciais




Componentes Combinacionais

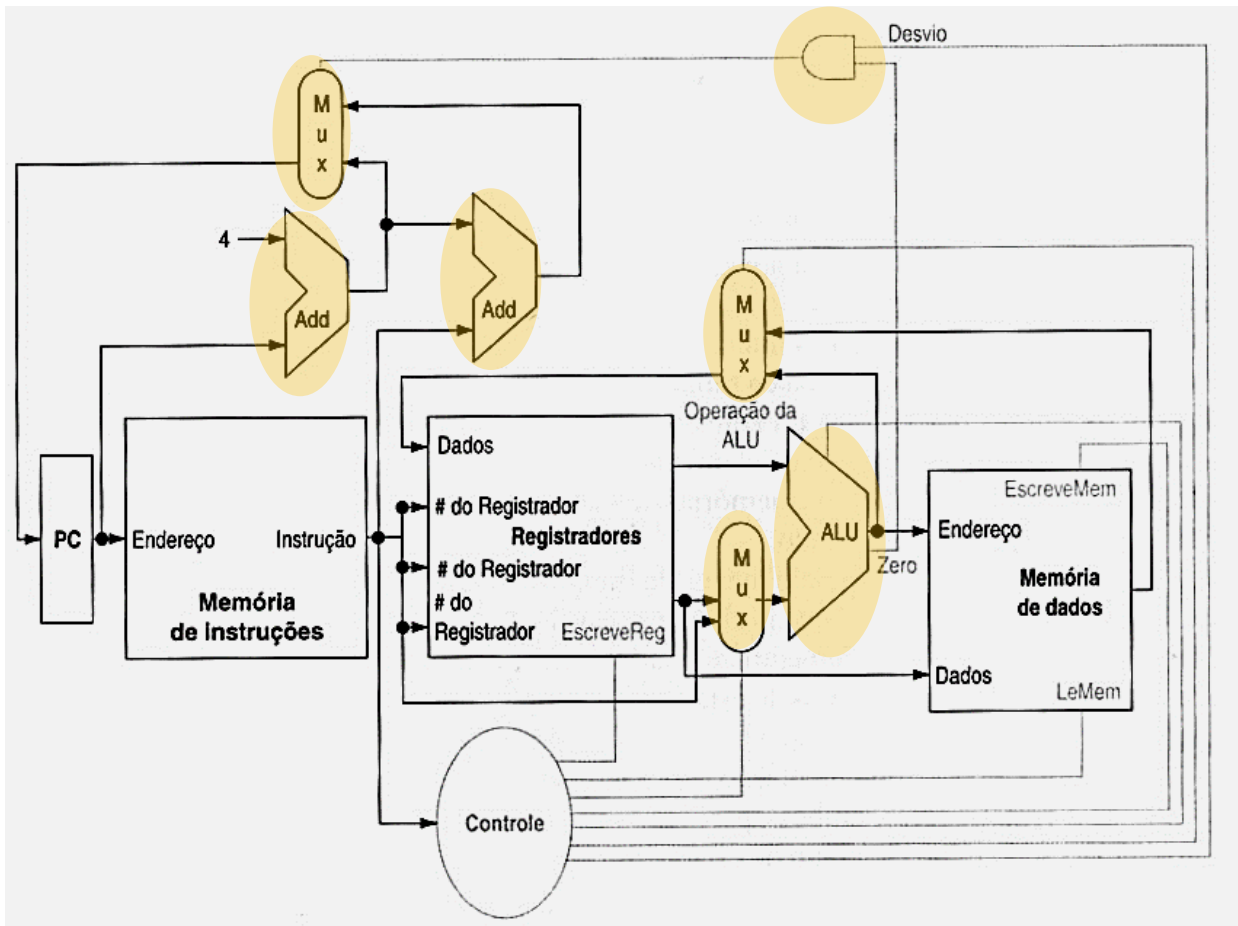- Componentes combinacionais definem o valor de suas saídas apenas em função dos valores presentes nas suas entradas



Componentes Sequenciais

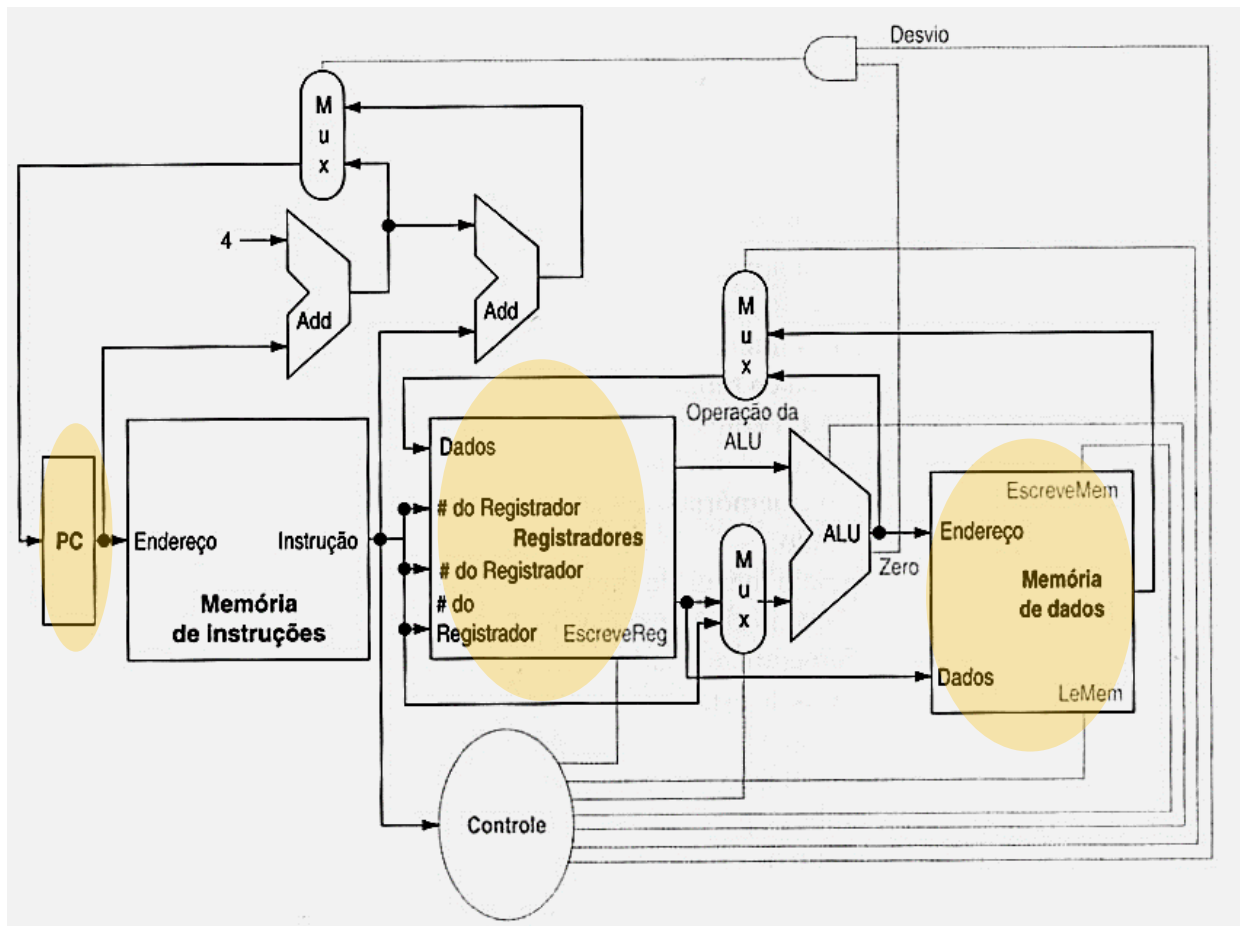
- Componentes armazenadores de estado, as saídas dependem das entradas e do tempo.





Componentes ?

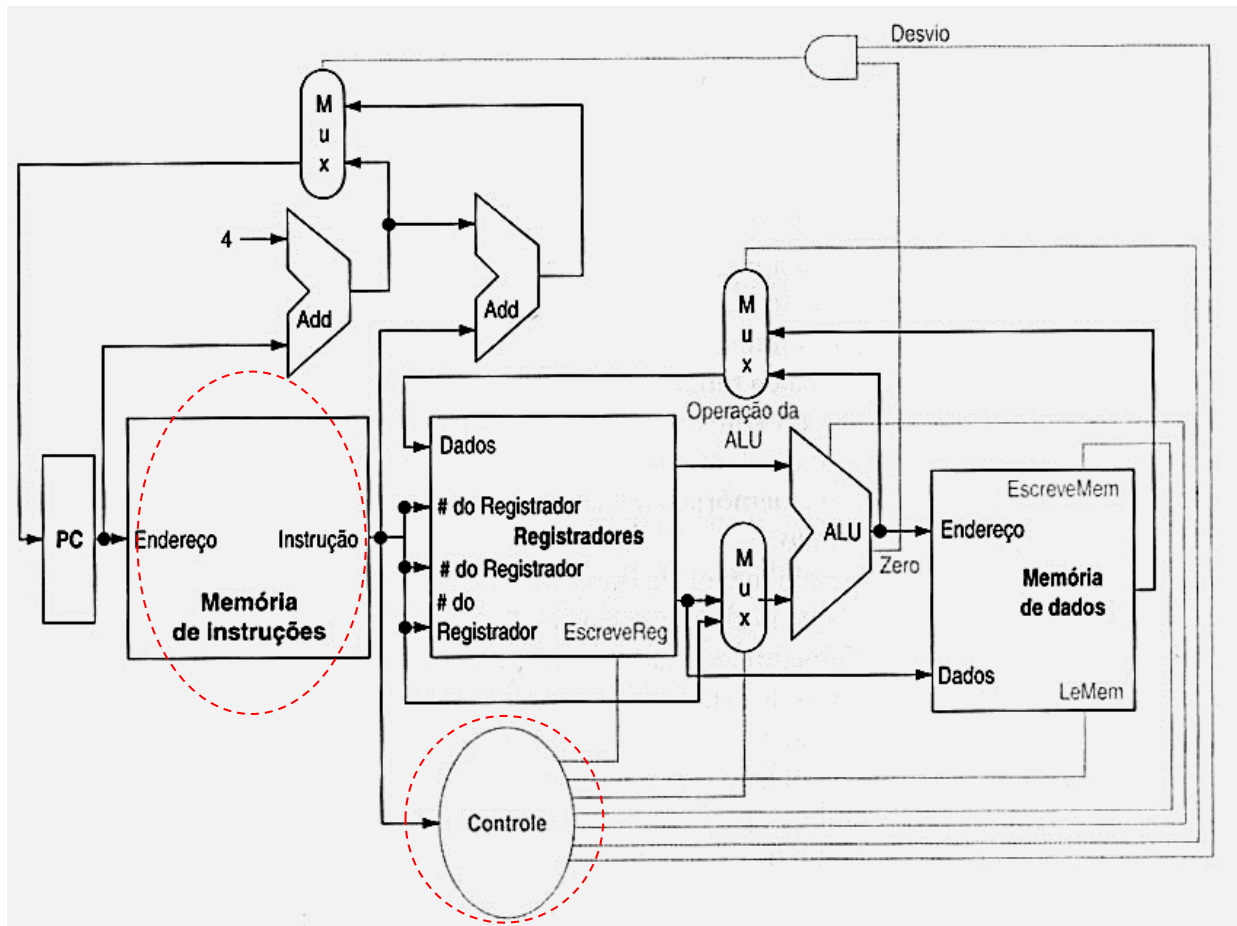
- Memória de Programa (Harvard x Von Neuman)
- Bloco de Controle (Uniciclo x Multiciclo)





Componentes Sequenciais

 - Componentes sequenciais têm um *estado*, que define seu valor em um dado instante de tempo
- Registrador:
 - Um conjunto de flip-flops tipo D
 - Com n bits de entrada e saída
 - entrada de habilitação de escrita
 - Habilitação de escrita (*Write Enable* - WE):
 - 0: o dado de saída não muda
 - 1: o dado de entrada será carregado (saída = entrada) na transição do *clock*






Memória

■ Memória (**One/Two/Three... Ports**)

- Um barramento de entrada: *Data In*
- Um barramento de saída: *Data Out*

■ Uma palavra é selecionada por:

 - Um endereço seleciona a palavra para ser colocada na saída (*Data out*)
- Write Enable = 1: Permite que a palavra selecionada seja escrita com a informação na entrada (*Data in*)



■ Entrada de Clock (**CLK**)

- Sincroniza os processos de acesso à memória




Estratégia de Temporização

- Uma metodologia de temporização define quando os sinais podem ser lidos e quando eles podem ser escritos
- É necessário evitar situações de conflito, por exemplo, querer ler uma palavra e escrevê-la simultaneamente
- Será adotada uma metodologia de temporização sensível às transições do sinal do *clock*
- Nesta metodologia, qualquer valor armazenado nos **elementos de estado** só pode ser atualizado durante a **transição do sinal de relógio (*clock*)**




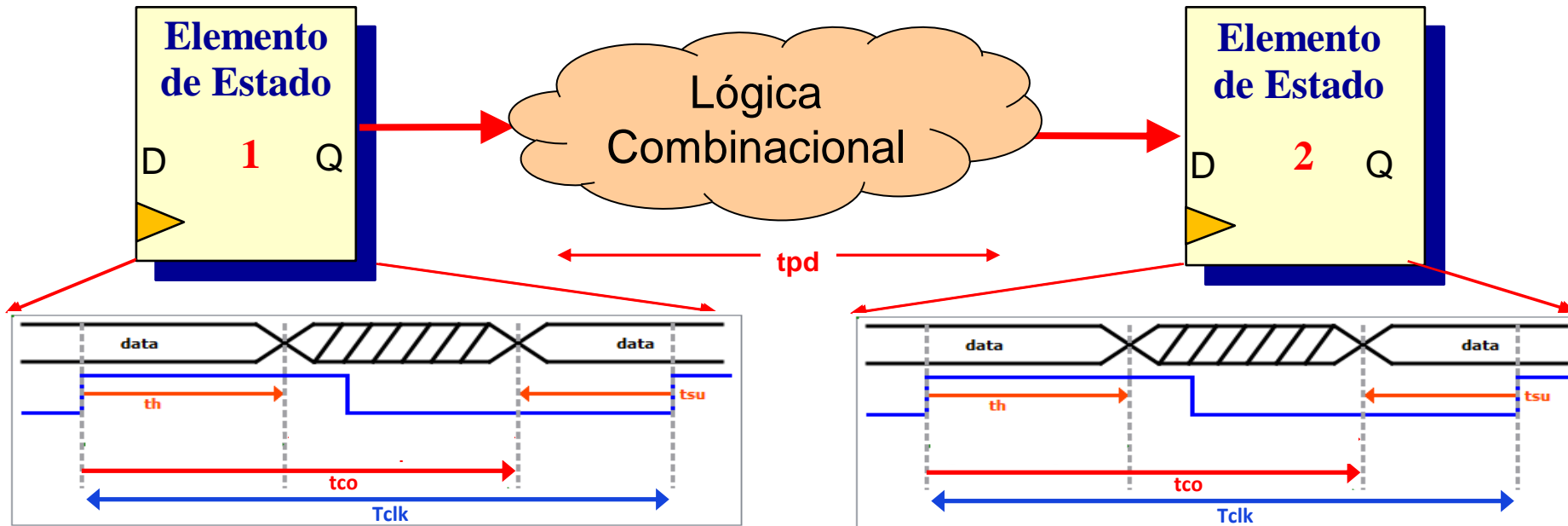
Revisão: Temporização em circuitos digitais



- **A escrita no elemento de estado 1 deve respeitar os tempos de:**
 - tempo de pré-carga (*setup time*, tsu) do elemento 1
 - tempo de hold (*hold time*, th) do elemento 1
- **O elemento de estado 2 só pode ser escrito depois que os dados em sua entrada estarem estáveis**
 - atraso de propagação da saída dado o clock (*clock to output*, tco) do elemento 1
 - atraso da lógica combinacional (*propagation delay*, $tpd = \max(tp_{HL}, tp_{LH})$)
 - tempo de pré-carga (*setup time*, tsu) do elemento de estado 2



Estratégia de Temporização

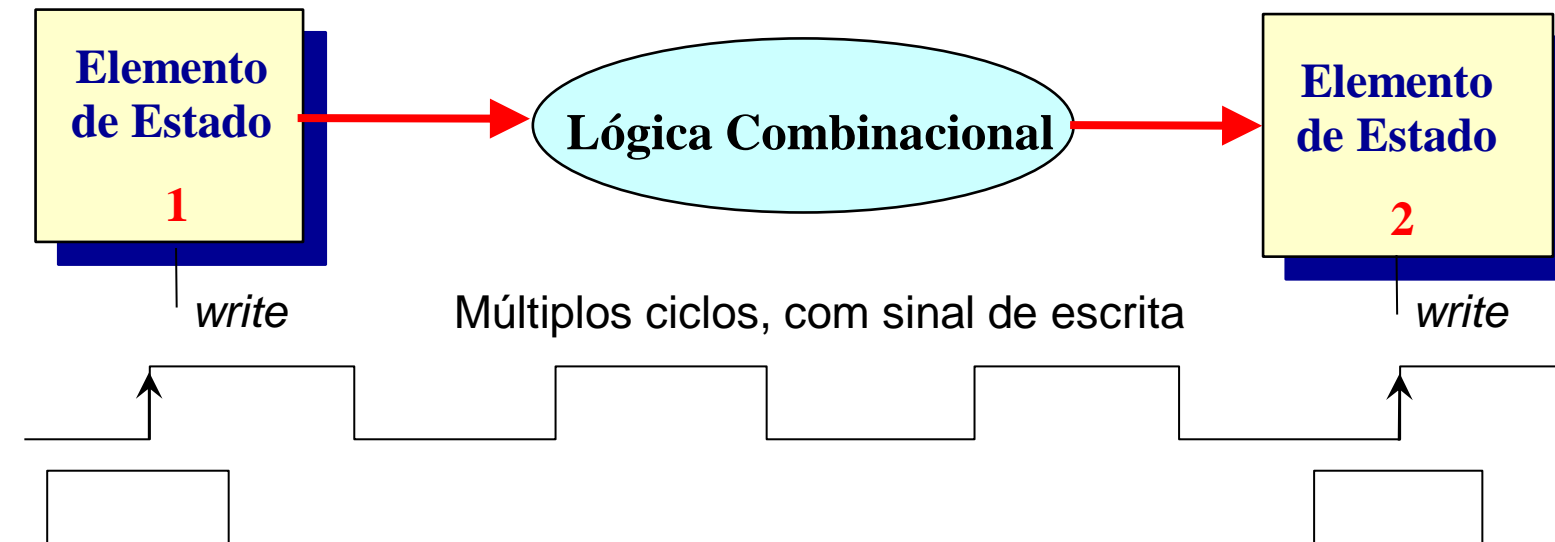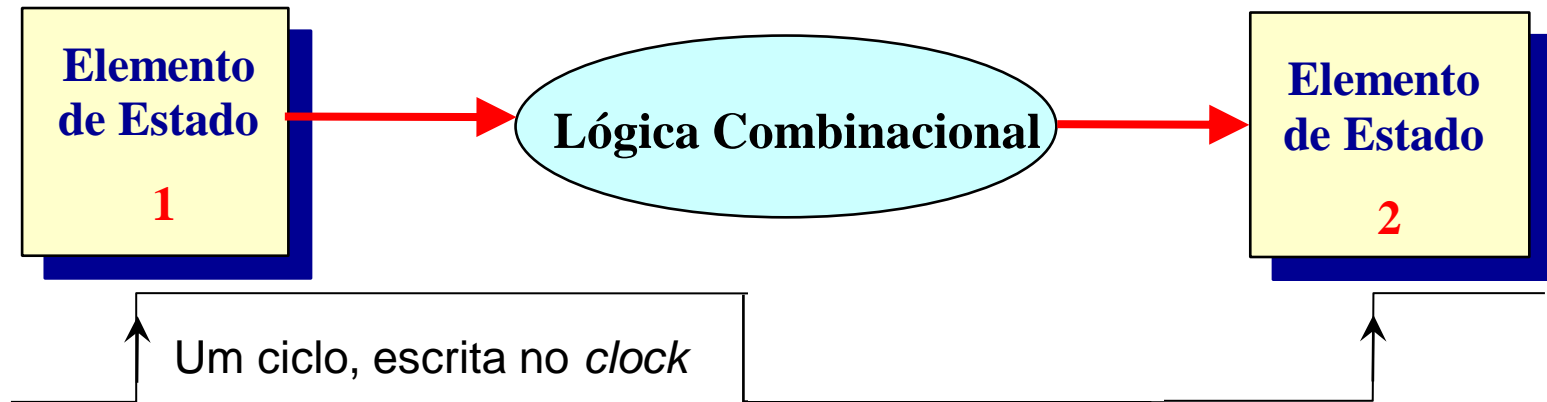




Criando o Caminho de Dados UNICICLO

- Uma maneira de se começar o projeto de um caminho de dados (*data path*) é examinar cada um dos componentes necessários para a execução de cada uma das classes de instruções
- Elementos necessários:
 - um lugar para armazenar as instruções (*memória de instruções*)
 - Um registrador para armazenar o endereço de instrução (*Program Counter – PC*)
 - Um contador para incrementar o PC, para compor o endereço da próxima instrução (soma 4 para endereçar próxima instrução)




Criando o Caminho de Dados UNICICLO

■ Elementos Básicos

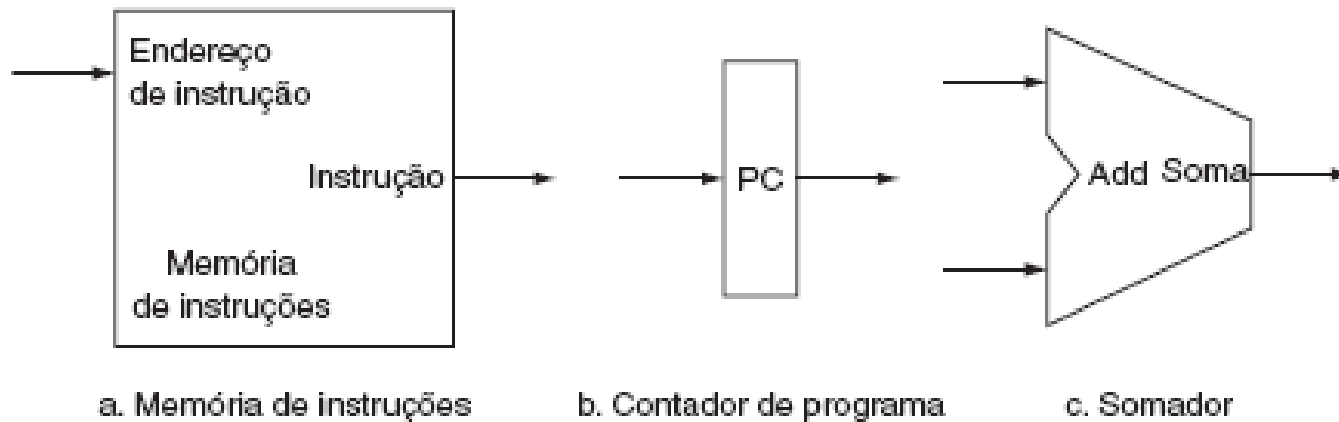



Etapa de Busca de Instruções

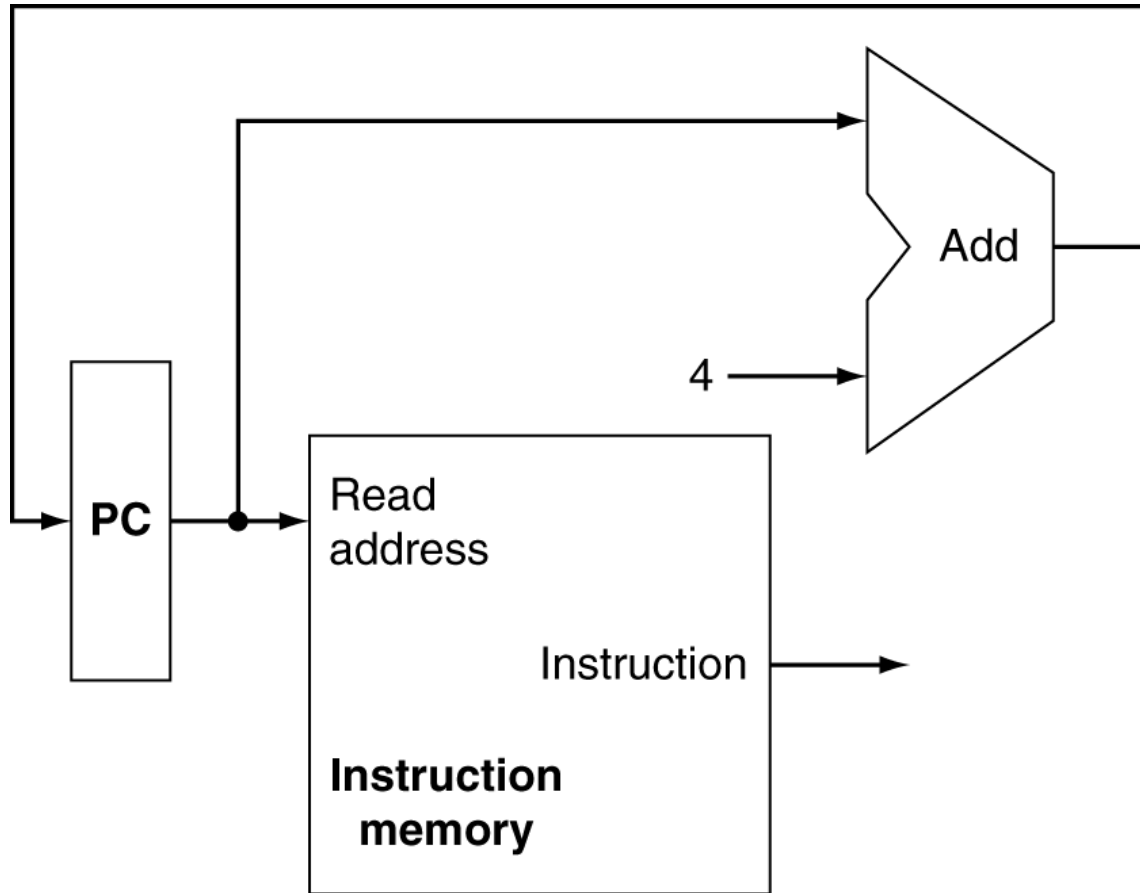



Instruções Lógico-Aritméticas

- Formato de uma instrução tipo R:


| Campo | funct7 | rs2 | rs1 | funct3 | rd | opcode |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tamanho | 7 bits | 5 bits | 5 bits | 3 bits | 5 bits | 7 bits |

- Semântica:
 - $rd \leftarrow op(rs1, rs2)$
- Estrutura de suporte: [banco de registradores](#)





Banco de Registradores (*Register File*)

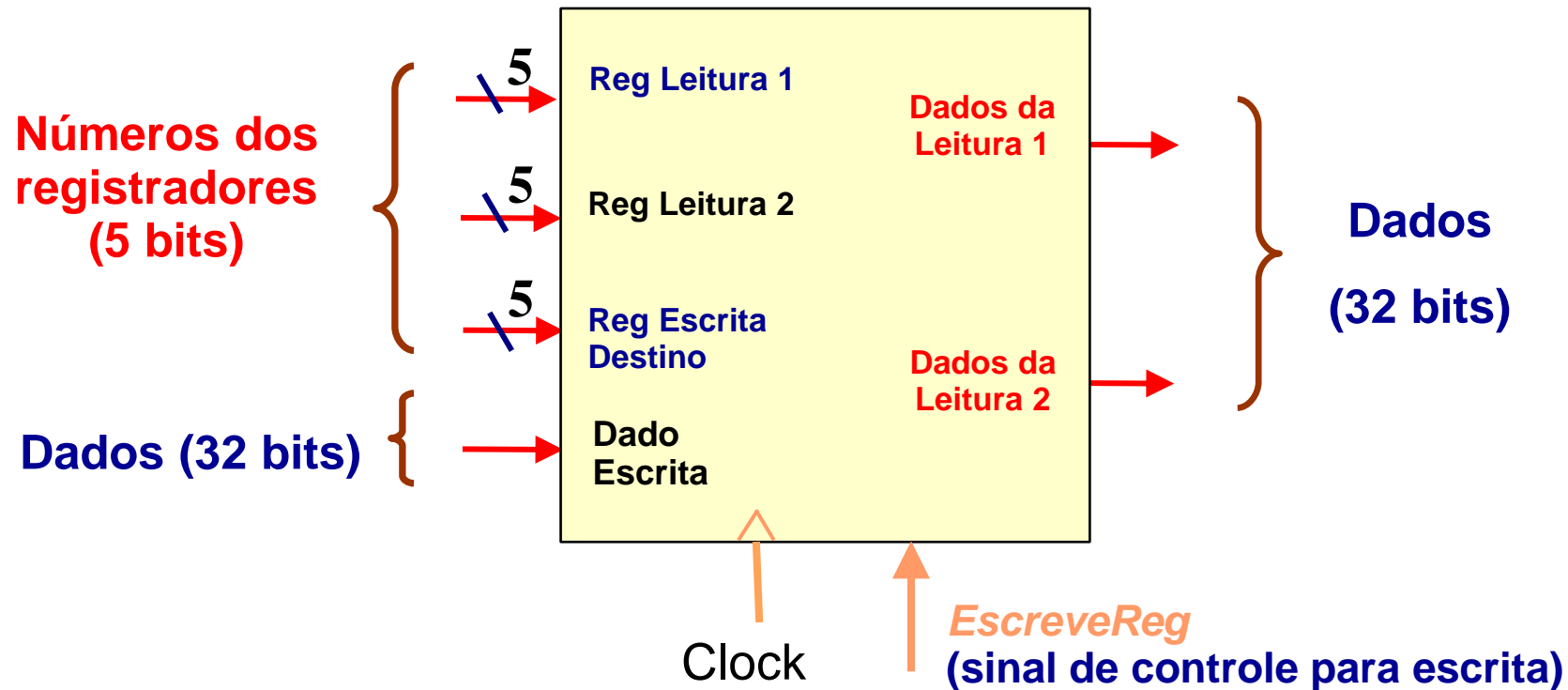- Leitura de dois registradores ao mesmo tempo
- Escrita em um terceiro registrador
- Sinal de controle para escrita - leitura não necessita controle







Banco de Registradores (*Register File*)

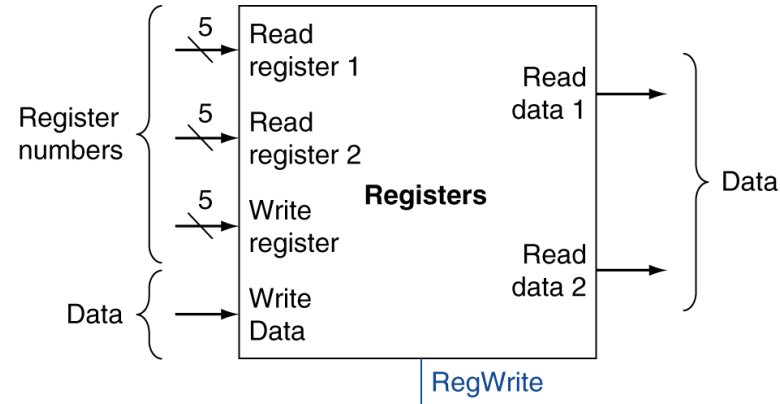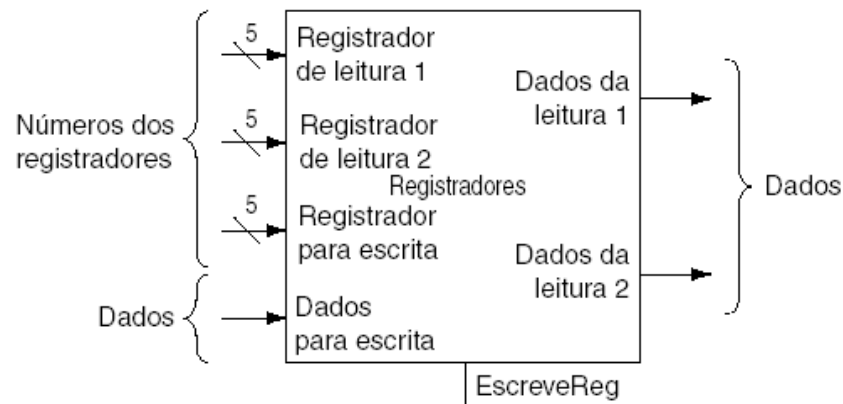

Escrita:

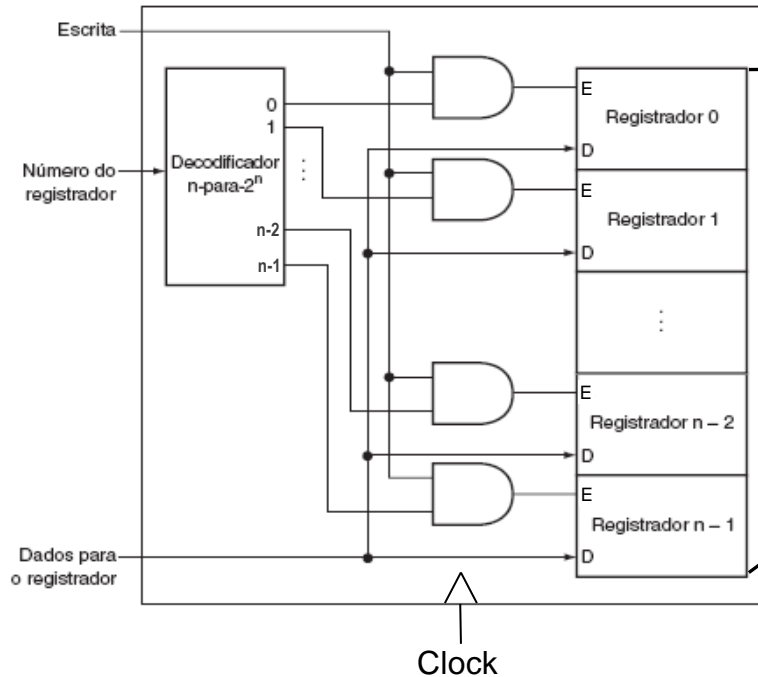

Leitura:

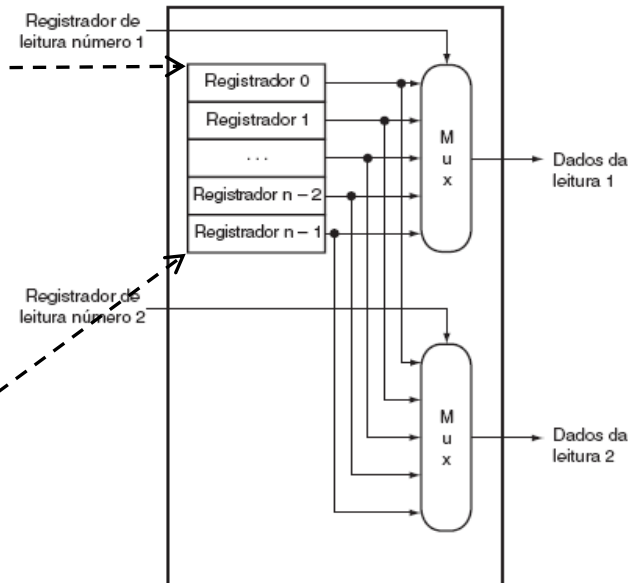




Unidade Lógico-Aritmética (ALU)

- A ULA foi desenvolvida no capítulo anterior
- 4 bits de controle indicam a operação a ser realizada


| ALU control lines | Function |
|-------------------|---------------|
| 0000 | AND |
| 0001 | OR |
| 0010 | add |
| 0110 | subtract |
| 0111 | set less than |

 



Unidade Operativa: Instruções Tipo-R

| funct7 | rs2 | rs1 | funct3 | rd | opcode |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 7 bits | 5 bits | 5 bits | 3 bits | 5 bits | 7 bits |

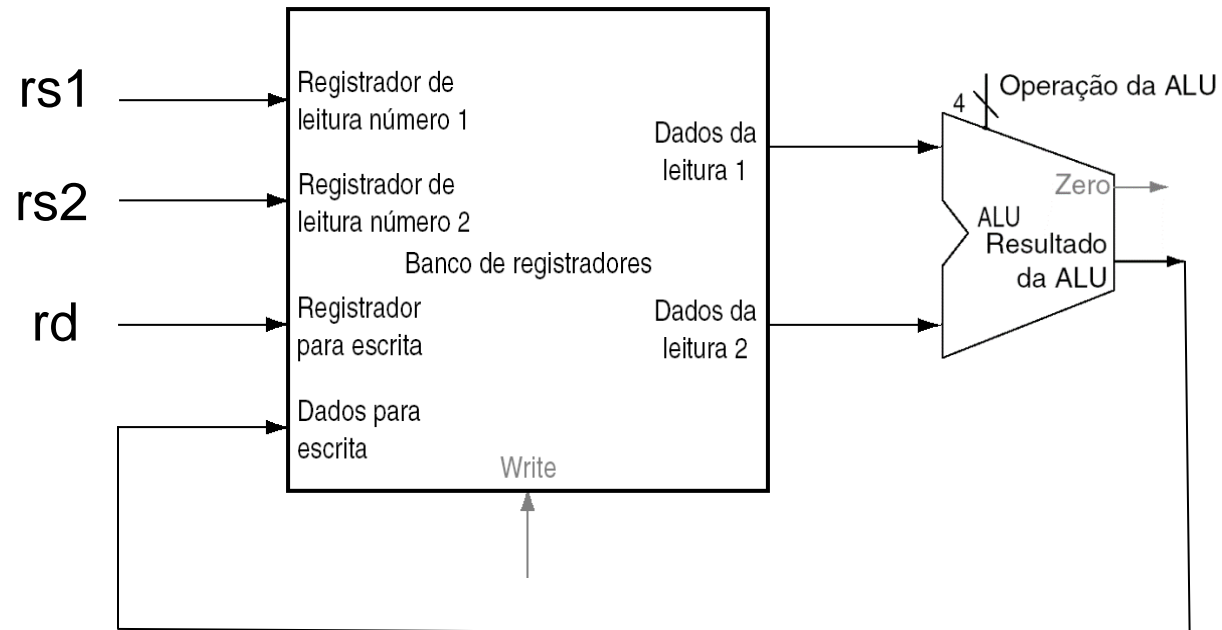

Ex.: add s1,s2,s3

| funct7 | rs2 | rs1 | funct3 | rd | opcode |
|--------|------|------|--------|------|--------|
| 0x00 | 0x13 | 0x12 | 0x0 | 0x09 | 0x33 |



Unidade Operativa: Instruções Tipo-I

- No nosso caso simples: acesso a memória (lw):

| Campo | Imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode |
|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Tamanho | 12 bits | 5 bits | 3 bits | 5 bits | 7 bits |

- Ex:
 - lw t0, 32(t1)
 - endereço = t1 + 32

| Imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode |
|-----------|------|--------|------|--------|
| 0x20 | 0x06 | 0x02 | 0x05 | 0x03 |



Unidade Operativa: Instruções Tipo-S

- No nosso caso simples: acesso a memória (sw):

| Campo | Imm[11:5] | rs2 | rs1 | funct3 | Imm[4:0] | opcode |
|---------|-----------|--------|--------|--------|----------|--------|
| Tamanho | 7 bits | 5 bits | 5 bits | 3 bits | 5 bits | 7 bits |


- Ex:
 - sw t0, 32(t1)
 - endereço = t1 + 32

| Imm[11:5] | rs2 | rs1 | funct3 | Imm[4:0] | opcode |
|-----------|------|------|--------|----------|--------|
| 0x01 | 0x05 | 0x06 | 0x2 | 0x00 | 0x23 |



Memória de Dados

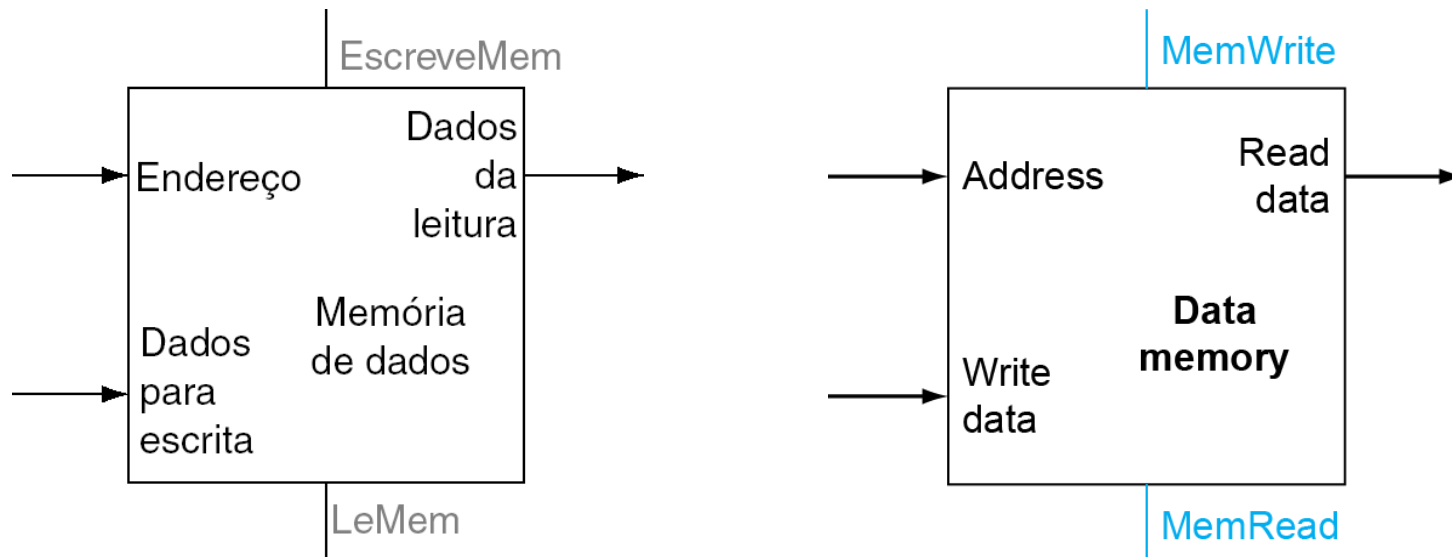- Memória com um barramento de entrada independente do de saída
- Controle de escrita (*write*) e leitura (*read*)
- Barramento de endereços
- Um acesso de cada vez






Unidade de geração do Imediato

■ A forma de geração do imediato depende da instrução:

- lw: Imediato = { 20{Instr[31]}, Instr[31:20] }
- sw: Imediato = { 20{Instr[31]}, Instr[31:25], Instr[11:7] }
- beq: Imediato = { 20{Instr[31]}, Instr[7], Instr[30:25], Instr[11:8] ,0} ←
- jal: Imediato = { 12{Instr[31]}, Instr[19:12], Instr[20], Instr[30:21],0 } ←

ps:Conferir!

 Obs.: se colocar 0 pode tirar o
Shift left





Acesso à Memória


- **lw** lê um dado da memória e escreve em um registrador
 - conexão entre a saída da memória e a entrada do banco de registradores

- **sw** lê um dado de um registrador e escreve na memória
 - ligação entre saída do banco de registradores e entrada de dados da memória

- endereço calculado pela ULA
 - saída da ULA ligada ao barramento de endereços da memória



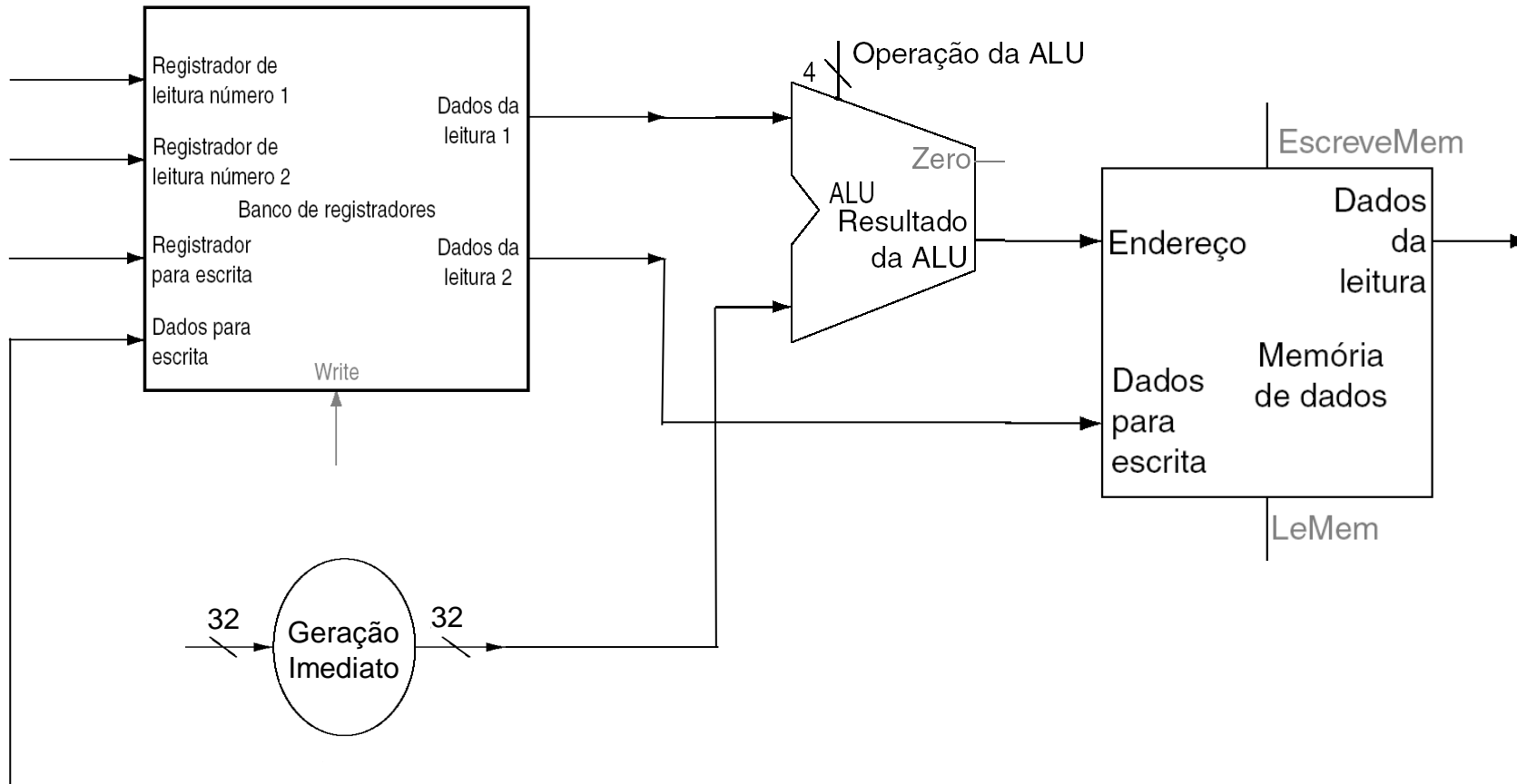Caminho de Dados: Instruções de Acesso à Memória





Unidade Operativa: Instruções Tipo-B

- No nosso caso : Desvio Condicional (beq):

| Campo | Imm[12,10:5] | rs2 | rs1 | funct3 | Imm[4:1,11] | opcode |
|---------|--------------|--------|--------|--------|-------------|--------|
| Tamanho | 7 bits | 5 bits | 5 bits | 3 bits | 5 bits | 7 bits |


- Ex:

- beq t0,t1, -12
- Endereço de destino = PC + deslocamento em half-words ou PC + 4

| Imm[12,10:5] | rs2 | rs1 | funct3 | Imm[4:1,11] | opcode |
|--------------|------|------|--------|-------------|--------|
| 0xFF | 0x06 | 0x05 | 0x0 | 0x15 | 0x63 |




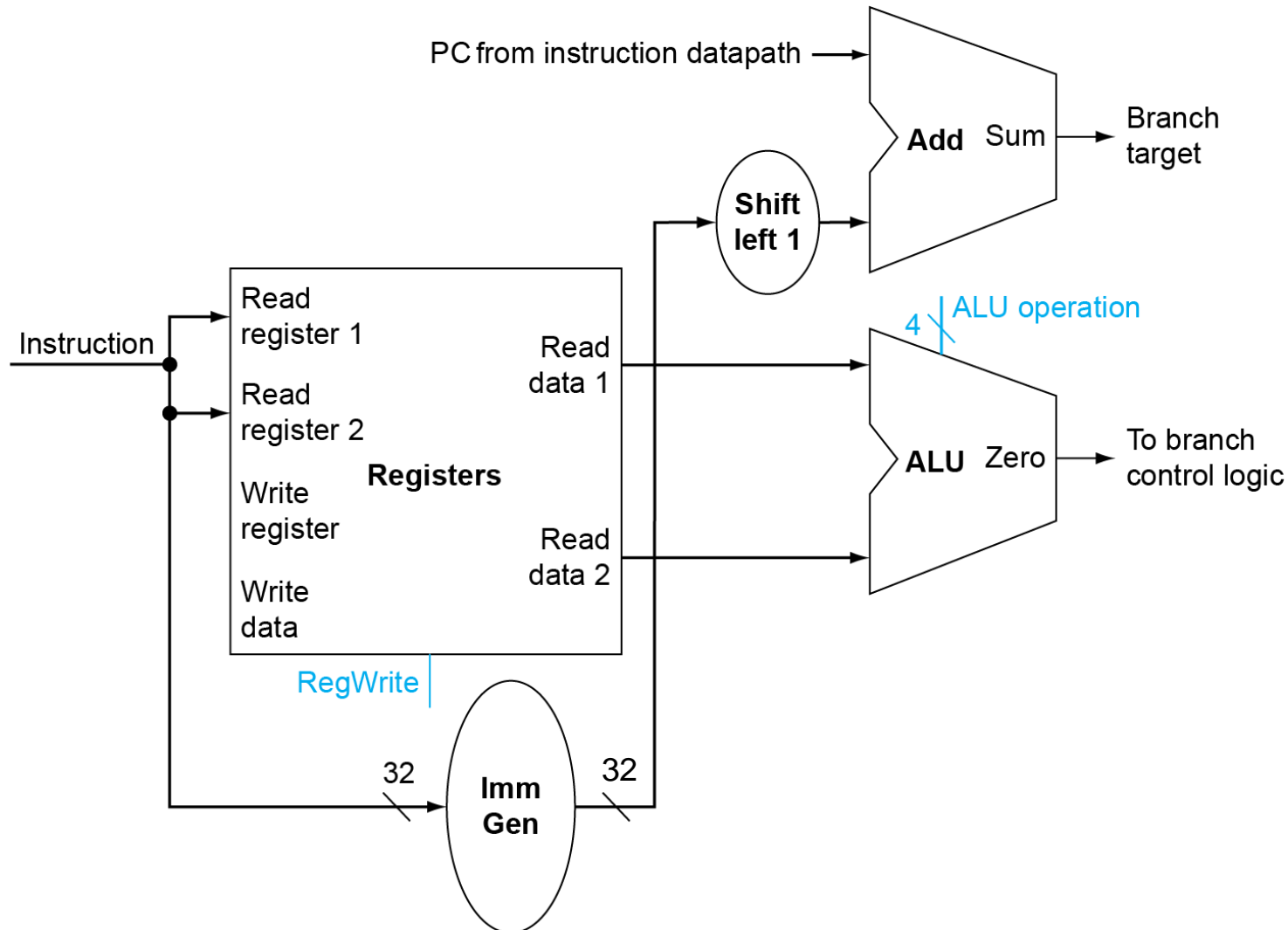Caminho de Dados Instrução de Desvio Condicional






Caminho de Dados UNICICLO

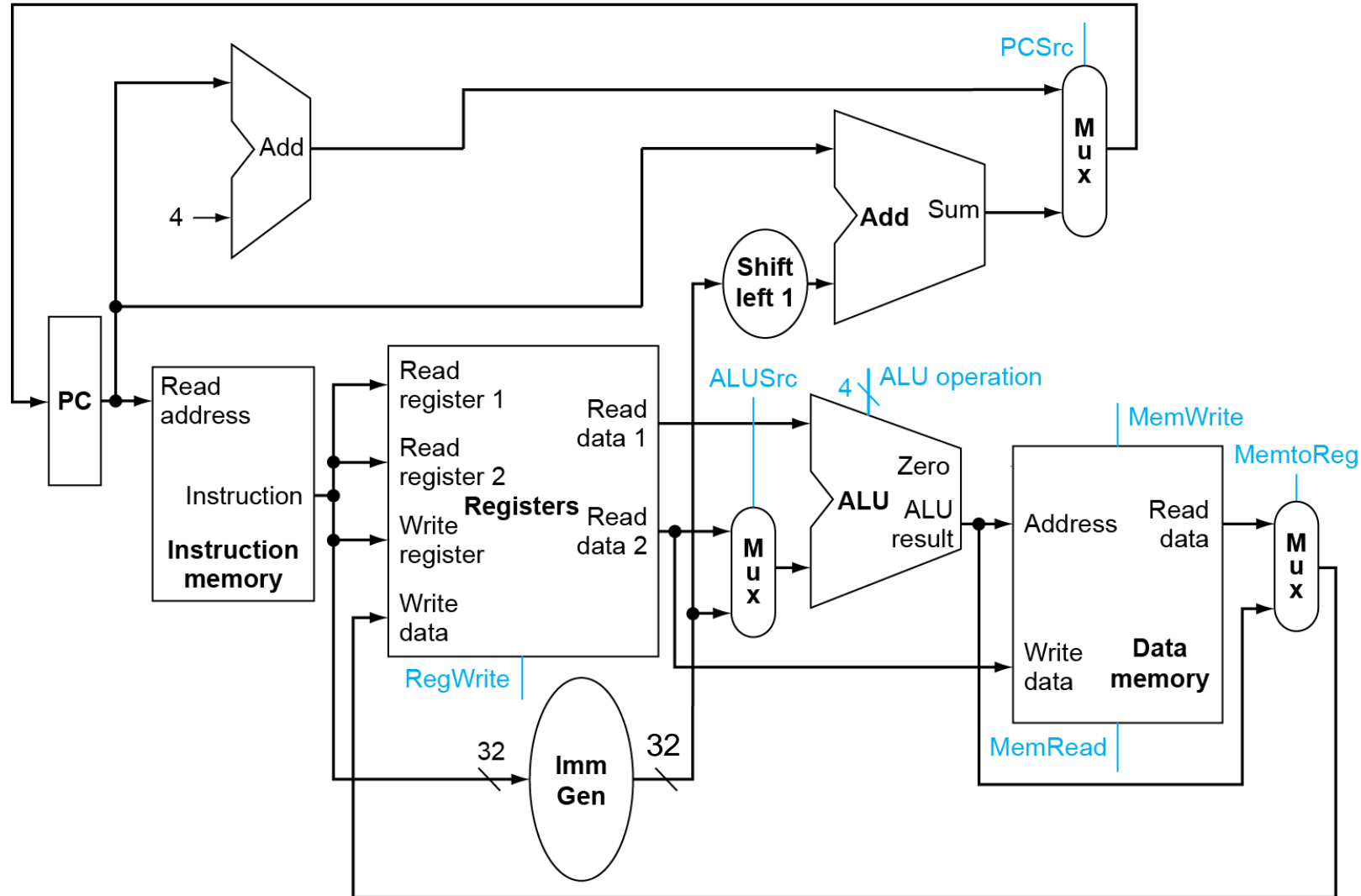




Caminho de Dados UNICICLO

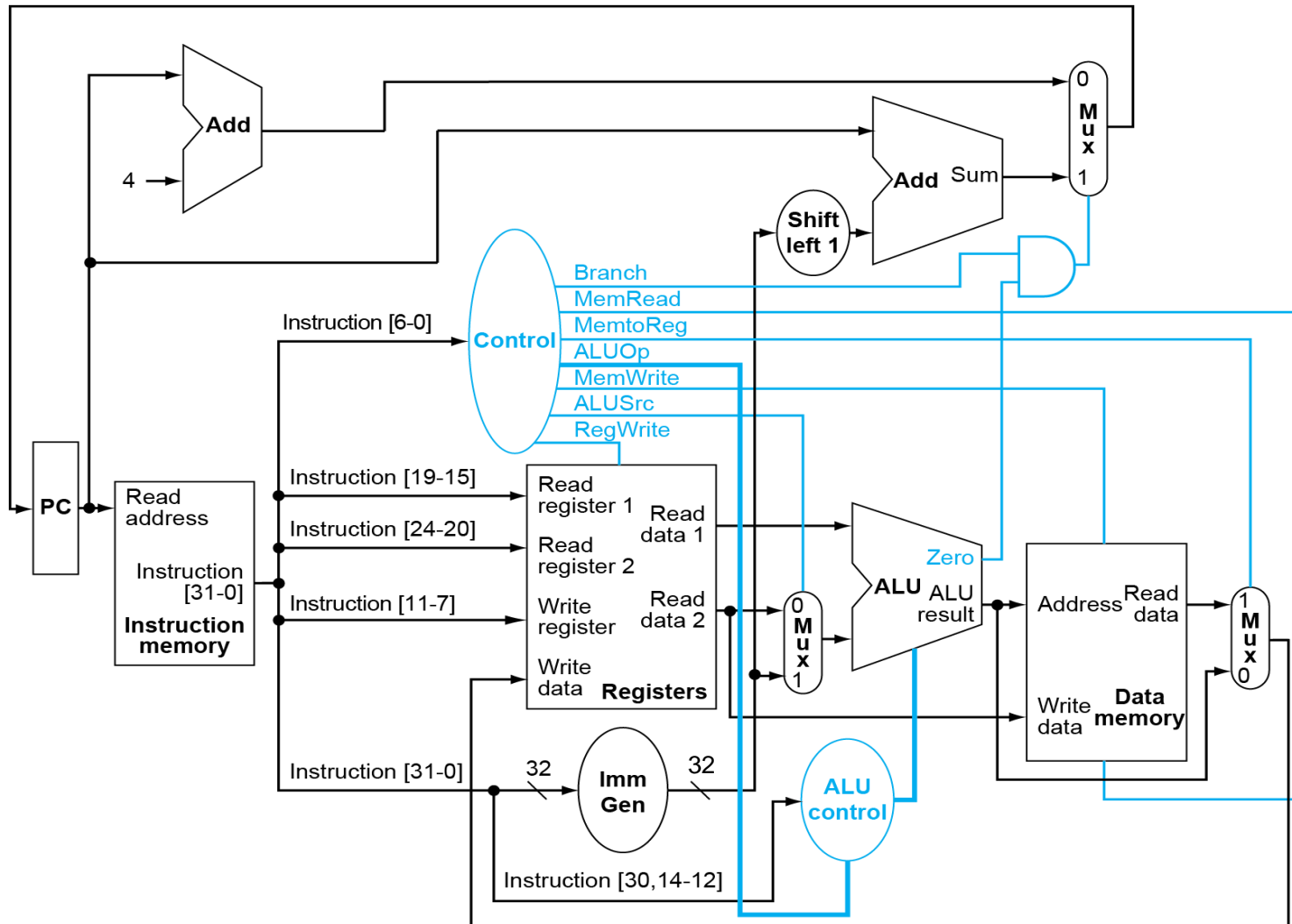



Caminho de Dados UNICICLO

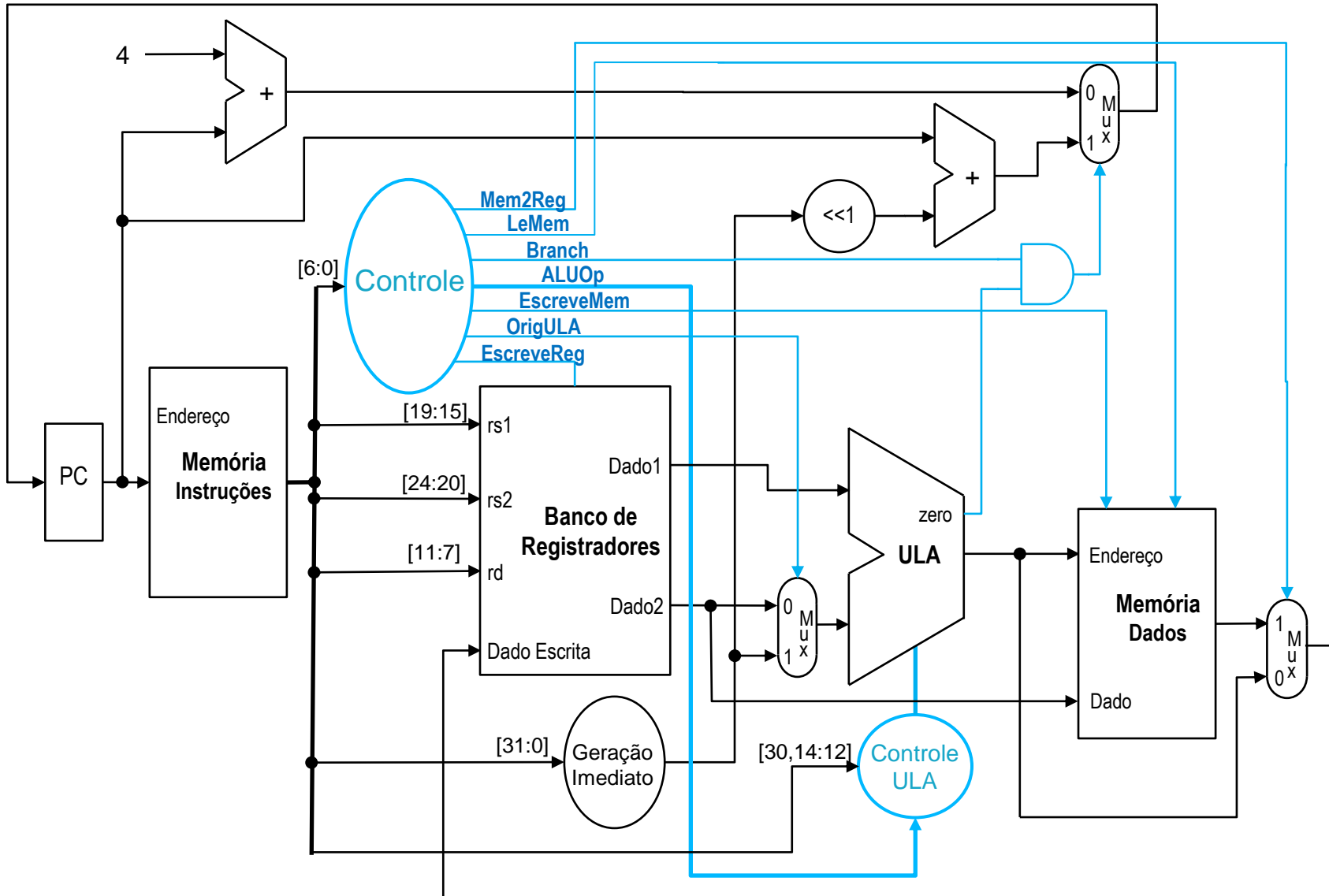



Caminho de Dados UNICICLO - Laboratório

