



Aula 15


Implementação RISC-V

Multiciclo – Unidade de Controle





Caminho de Dados Multiciclo

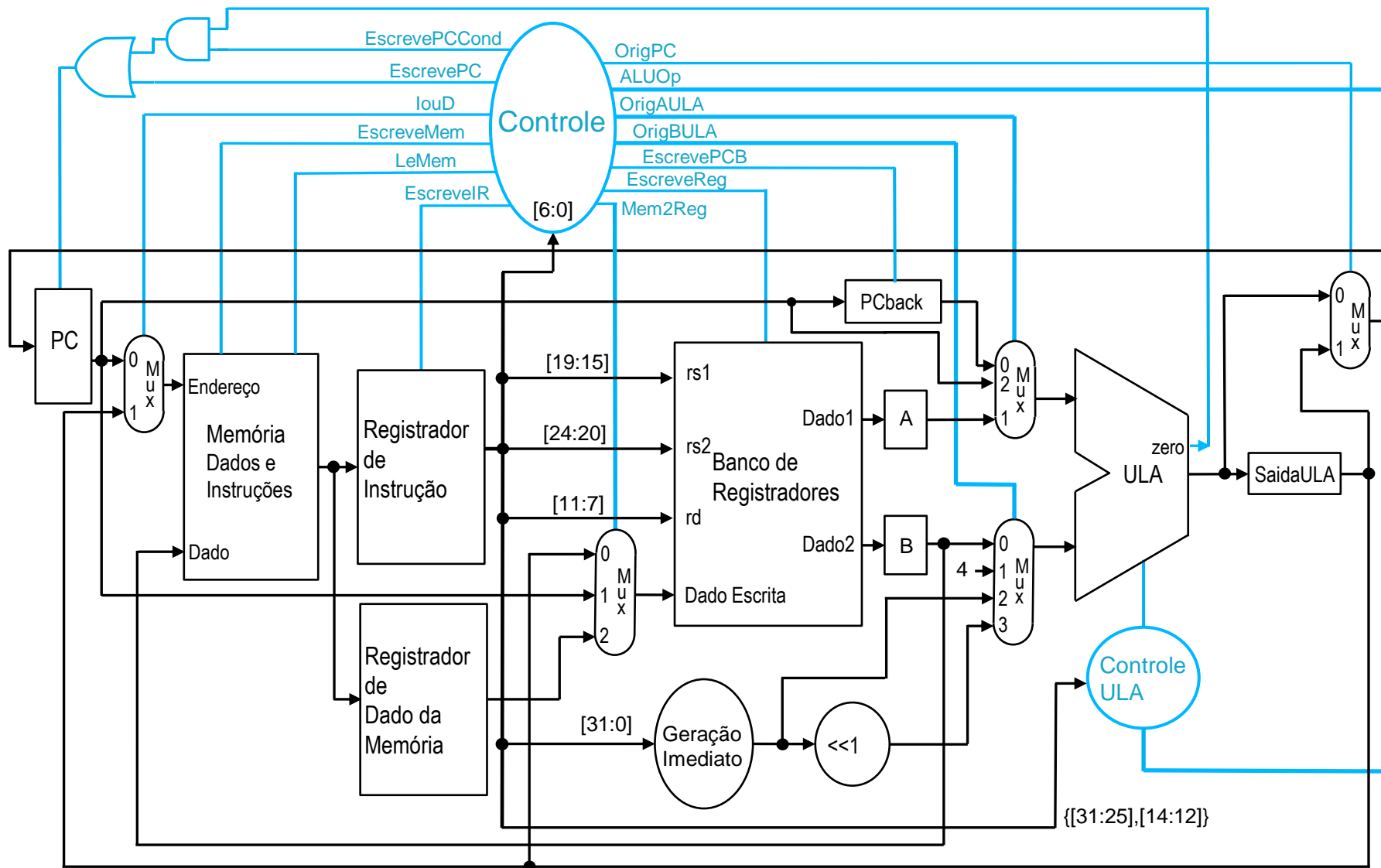




Resumo Controle Multiciclo

| Etapa | Tipo-R | Acesso à Memória | Desvios Condicionais | Desvios Incondicionais |
|--|---|---|---|---|
| Busca da Instrução | $IR \leftarrow Mem[PC]$ $PC_{back} \leftarrow PC$ $PC \leftarrow PC + 4$ | | | |
| Decodificação, Leitura dos registradores | $A \leftarrow Reg[IR[19:15]]$ $B \leftarrow Reg[IR[24:20]]$ $SaidaULA \leftarrow PC_{back} + imm \ll 1$ | | | |
| Execução, cálculo do endereço | $SaidaULA \leftarrow A \text{ op } B$ | $SaidaULA \leftarrow A + imm$ | Se $(A == B)$ $PC \leftarrow SaidaULA$ | $Reg[IR[11:7]] \leftarrow PC + 4$ $PC \leftarrow SaidaULA$ |
| Acesso à memória, conclusão tipo-R | $Reg[IR[11:7]] \leftarrow SaidaULA$ | Load: $MDR \leftarrow Mem[SaidaULA]$ Store: $Mem[SaidaULA] \leftarrow B$ | | |
| Conclusão lw | | Load: $Reg[IR[11:7]] \leftarrow MDR$ | | |



Projeto do Controle Multiciclo

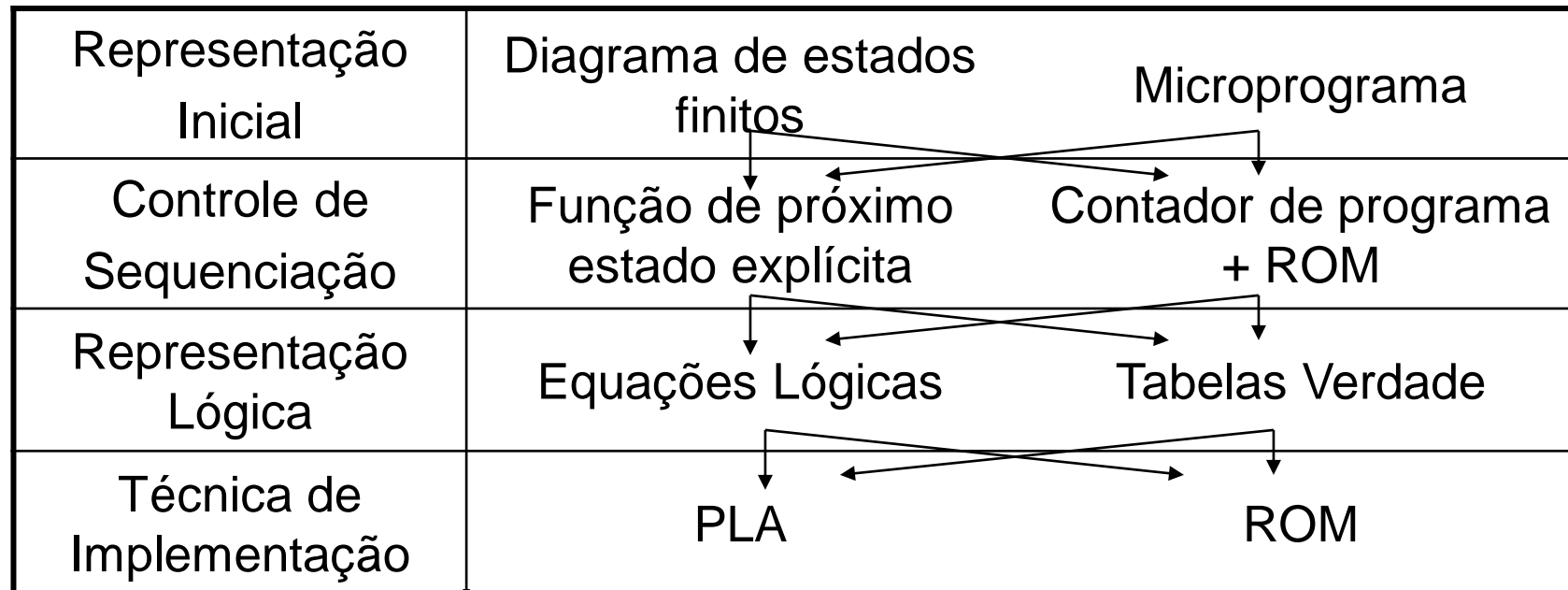- Controle feito em uma série de etapas
- Técnicas de Implementação:
 - Máquinas de Estado Finito
 - Microprogramação (usado nos processadores CISC)








Máquina de Estados Finitos - MEF

- Diagrama de Estados
- Cada nó do diagrama representa um estado
- A transição entre estados é indicada por arcos
- As condições de disparo de uma transição são associadas aos arcos
- Cada estado corresponde a um ciclo de relógio

State Transition Diagram

  

MOORE Machine:
Outputs on States

 


MEALY Machine:
Outputs on Transitions




MEF do Controle do RISC-V Multiciclo

Análise do controle para toda a ISA implementada:

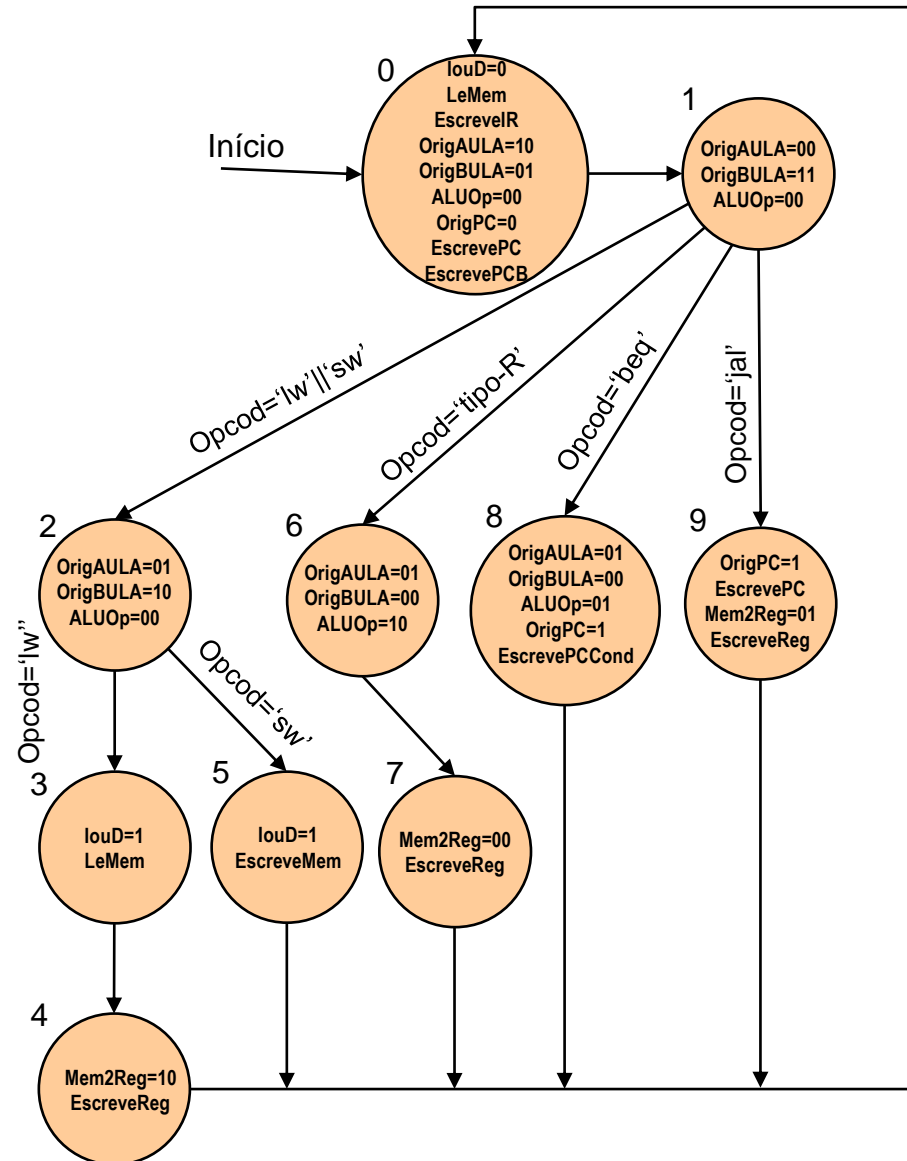- 1) Busca da Instrução
- 2) Decodificação
- 3) Execução
- 4) Acesso à Memória e Conclusão Tipo-R
- 5) Conclusão LW




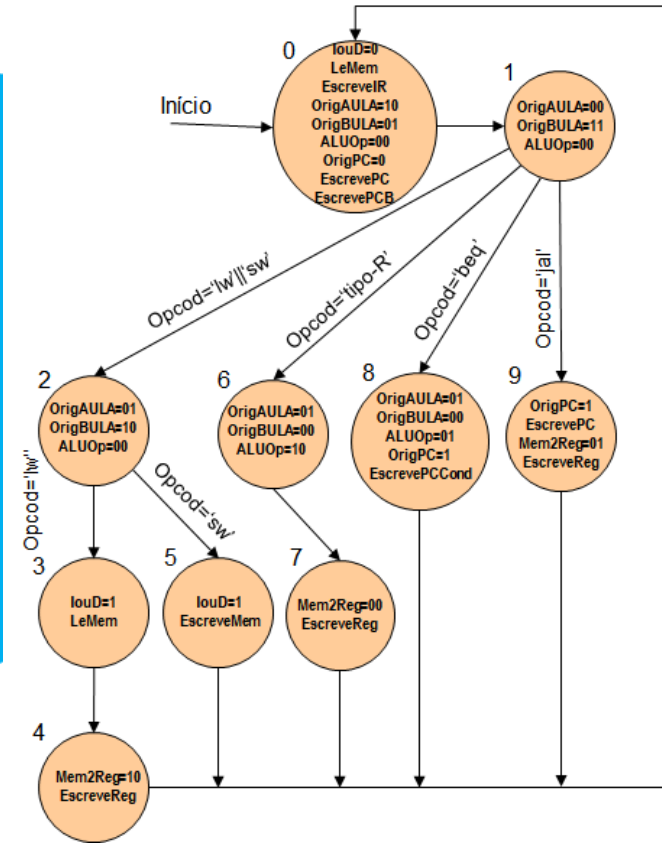7



Máquinas de Estados Finitos - Implementação

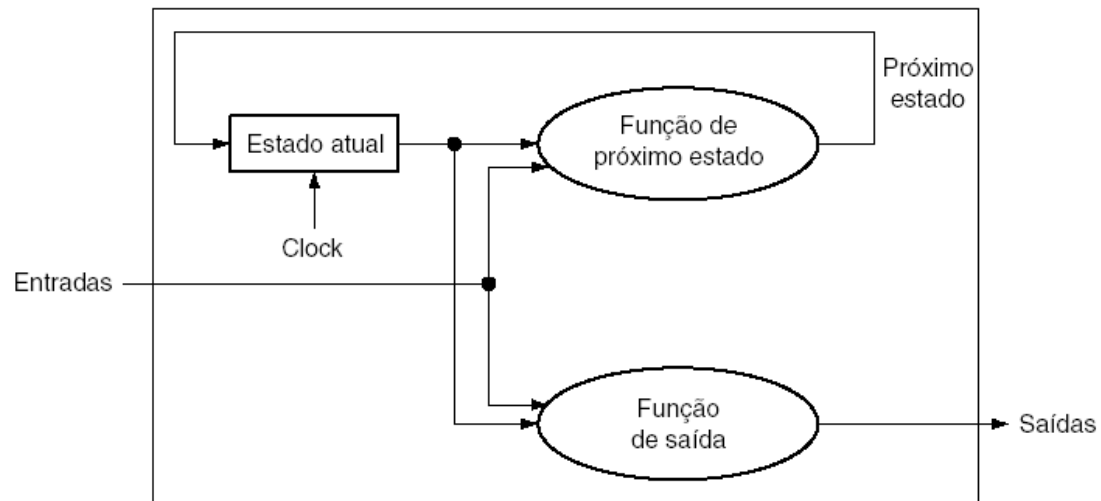- Conjunto de estados
- Função de próximo estado: Determinada pelo estado atual e entrada
- Saída: Determinada pelo estado atual (Moore) e possivelmente pela entrada (Mealy)







Controle do RISC-V com MEF

■ estrutura da máquina de estados:

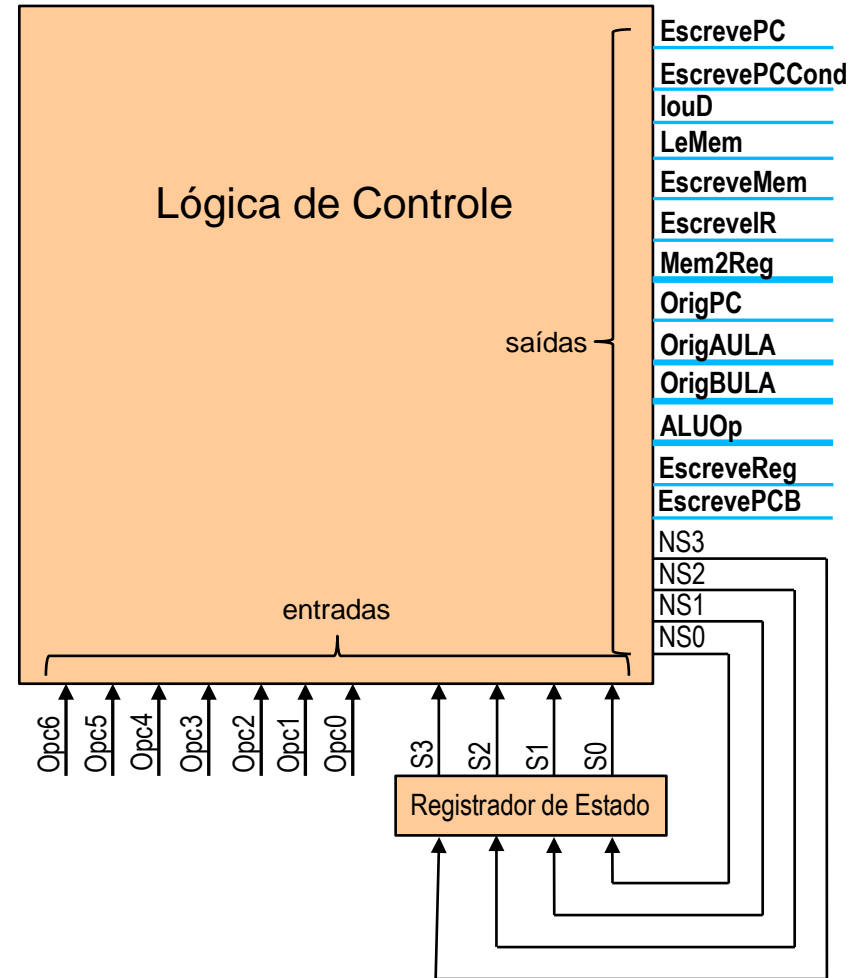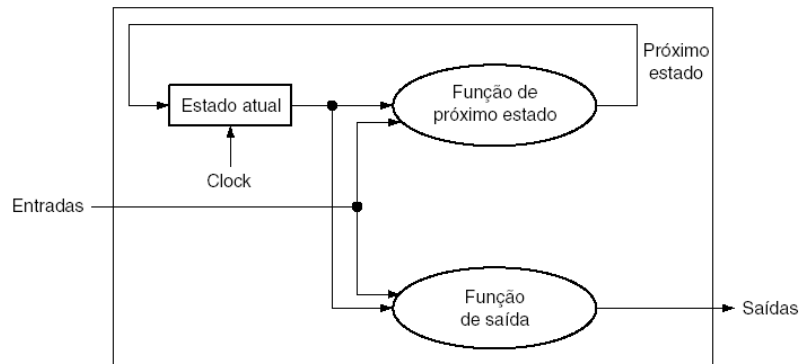- lógica de saída
- lógica de transição
- registrador de estado
- entradas externas (código da instrução)






Controle com MEF

- Implementação com ROM
 - Simples!
- Tamanho da memória
 - 11 bits endereço:
2048 posições de memória
 - 21 bits de dados

Logo ROM de 42kibits

Quantas posições de memória
são realmente utilizadas?

- Porém, ineficiente

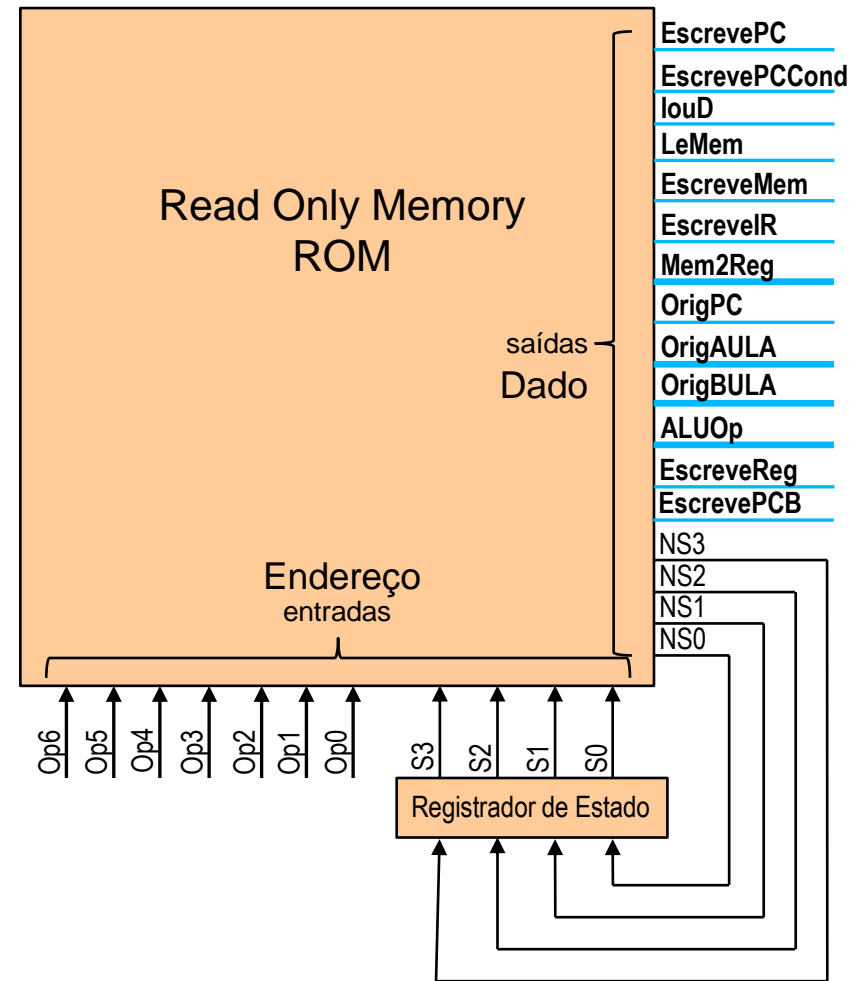



Exemplo do projeto lógico para cada saída na forma soma de produtos

- EscrevePC: Acionado nos estados 0 ou 9

| S3 | S2 | S1 | S0 |
|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |

$$\text{EscrevePC} = \bar{s}_3 \cdot \bar{s}_2 \cdot \bar{s}_1 \cdot \bar{s}_0 + s_3 \cdot \bar{s}_2 \cdot \bar{s}_1 \cdot s_0$$

- NS₀: Acionado nos estados 0, 2, 6 ou 1(caso opcode=jal)

| Op6 | Op5 | Op4 | Op3 | Op2 | Op1 | Op0 | S3 | S2 | S1 | S0 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 1 | 0 |
| x | x | x | x | x | x | x | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

$$NS_0 = \bar{s}_3 \cdot \bar{s}_2 \cdot \bar{s}_1 \cdot \bar{s}_0 + \bar{s}_3 \cdot \bar{s}_2 \cdot s_1 \bar{s}_0 + \bar{s}_3 \cdot s_2 \cdot s_1 \bar{s}_0 + Op_6 \cdot Op_5 \cdot \overline{Op_4} \cdot Op_3 \cdot Op_2 \cdot Op_1 \cdot Op_0 \cdot \bar{s}_3 \cdot \bar{s}_2 \cdot \bar{s}_1 \cdot s_0$$



Controle com MEF

■ Implementação com PLA (Programmable Logic Array)


■ Mais eficiente:

- Pode compartilhar termos de produtos
- Apenas entradas que possuem saídas ativas
- Pode considerar *don't cares*

Tamanho=(Entradas×N.Prod.)+(Saídas×N.Prod.)

Tamanho: (11×17)+(21×17)=544 células

 Obs.: Precisa refazer a colocação das bolinhas!!!





Microprogramação

Problemas da MEF:

- O projeto da parte de controle através de diagramas de transição de estados pode rapidamente se tornar inviável se o número de estados for muito grande
- MEF's de processadores complexos (x86 e x64) podem ter milhares de estados

Uma alternativa para projeto é seguir um processo semelhante à programação




Microprogramação

- Uma **microinstrução** é definida pelos valores dos sinais de controle que atuam na unidade operativa durante um estado da MEF (ESTADO)
- A execução de uma instrução do processador pode então ser realizada através de uma **sequência** de microinstruções (TRANSIÇÕES)
- O conjunto de microinstruções que implementa o controle de um processador é chamado de **microprograma** (DIAGRAMA DE ESTADOS)



Estrutura do Sequenciador

Unidade de Controle

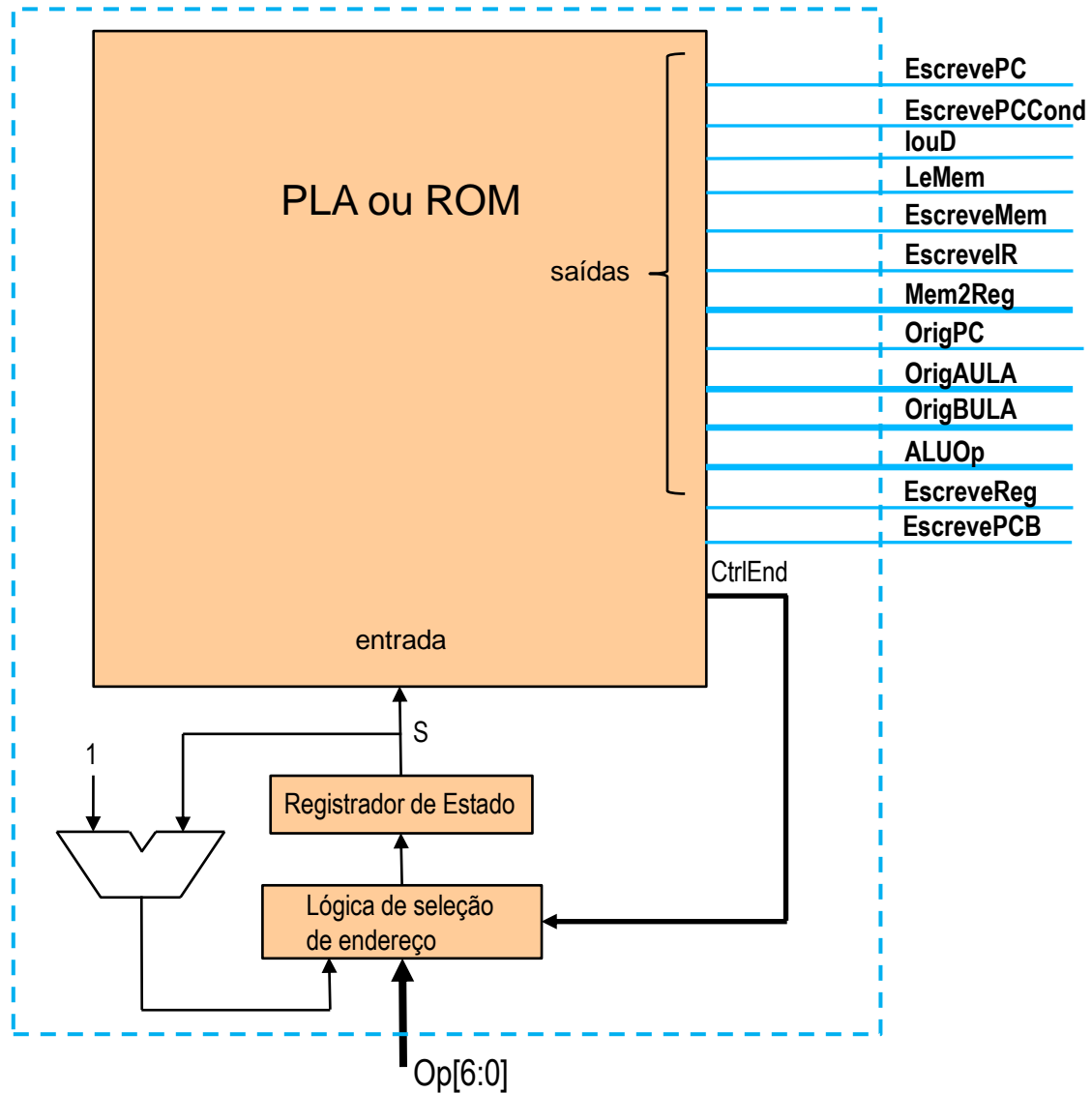



Microprograma


- O sequenciamento das microinstruções é realizado de forma similar a de um programa normal
 - microinstruções são usualmente executadas em sequência → correspondem aos caminhos no diagrama de estados.
 - em alguns casos, a sequência a ser seguida depende de informações externas (código da instrução, flags, exceções, interrupções). Nestes casos, são necessários mecanismos de desvio.



Sequenciamento para o subset do RISC-V

| ROM de despacho 1 | | |
|-------------------|-----------|-------|
| Opcode | Instrução | Saída |
| 0110011 | Tipo-R | 0110 |
| 1101111 | jal | 1001 |
| 1100011 | beq | 1000 |
| 0000011 | lw | 0010 |
| 0100011 | sw | 0010 |

| ROM de despacho 2 | | |
|-------------------|-----------|-------|
| Opcode | Instrução | Saída |
| 0000011 | lw | 0011 |
| 0100011 | sw | 0101 |

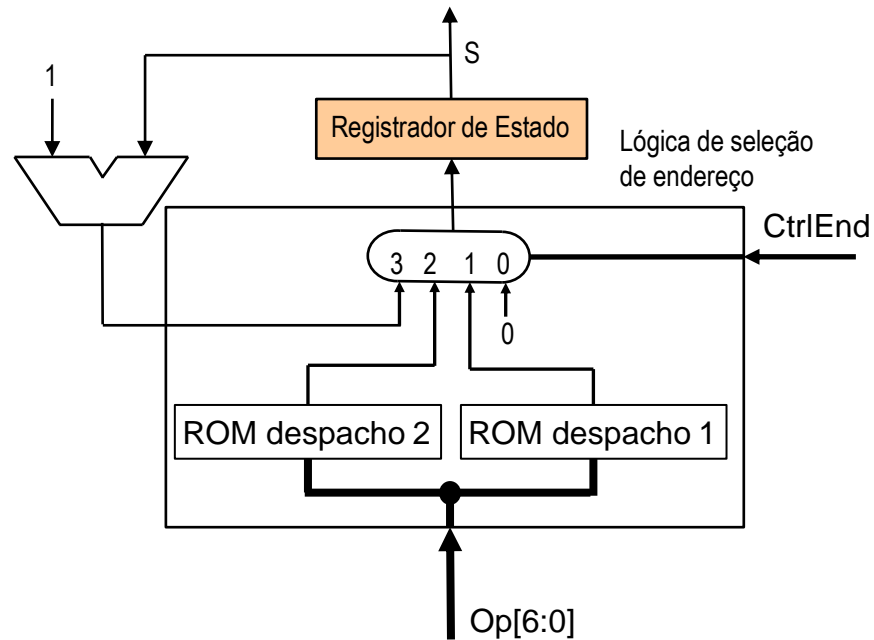


| Número do Estado | Ação | CtrlEnd |
|------------------|-------------------|---------|
| 0 | Incrementa | 3 |
| 1 | ROM de despacho 1 | 1 |
| 2 | ROM de despacho 2 | 2 |
| 3 | Incrementa | 3 |
| 4 | Volta ao início | 0 |
| 5 | Volta ao início | 0 |
| 6 | Incrementa | 3 |
| 7 | Volta ao início | 0 |
| 8 | Volta ao início | 0 |
| 9 | Volta ao início | 0 |



Sequenciador Microcodificado

Unidade de
Controle

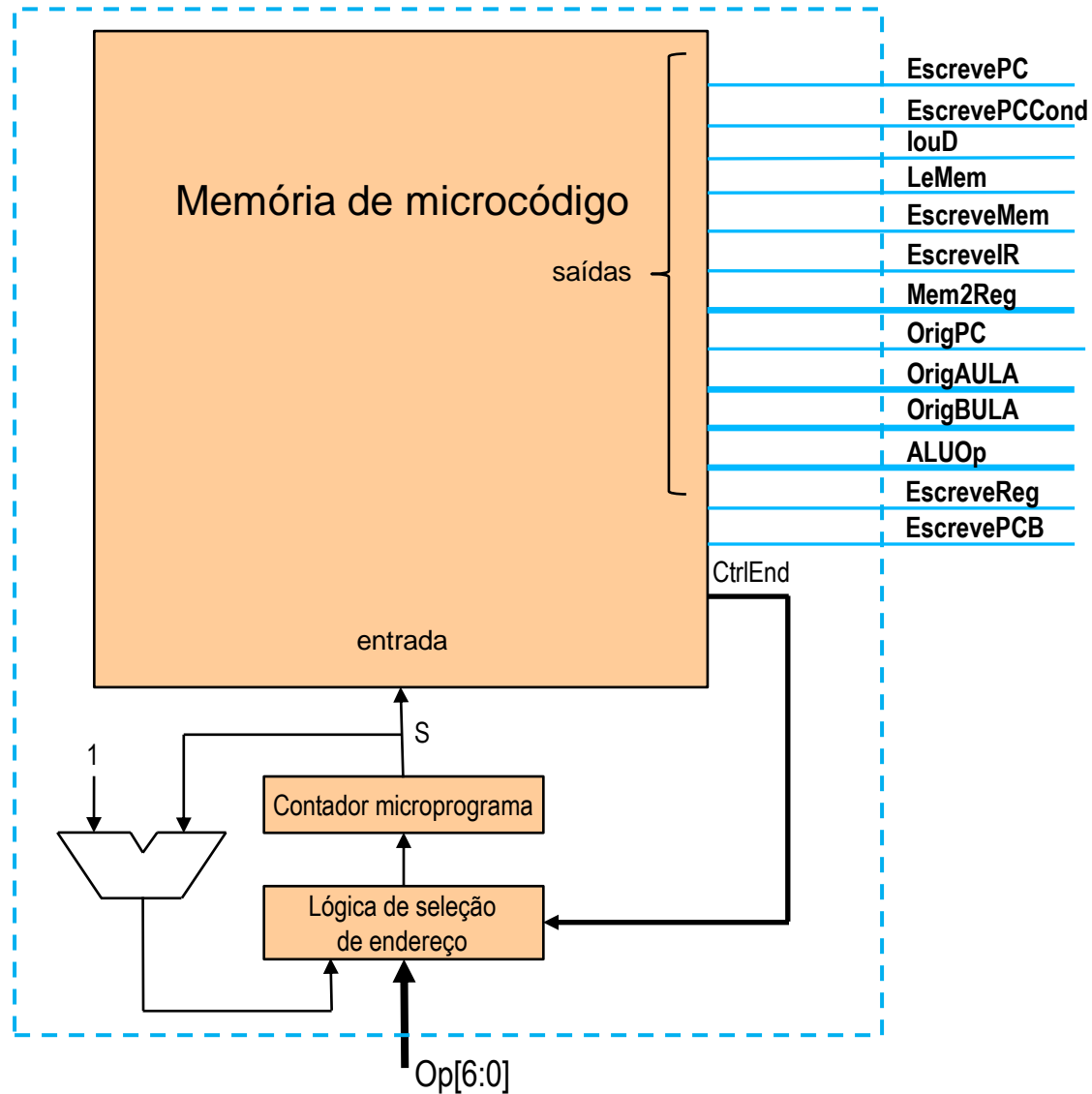



Formato da Microinstrução

- A microinstrução é dividida em campos que atuam sobre conjuntos de elementos da unidade operativa
- Os campos são escolhidos de acordo com sua finalidade. O controle da ULA, por exemplo, é associado a um campo
- O microprograma é usualmente implementado em ROM, PLA, EEPROM, FLASH, etc., onde cada microinstrução tem seu próprio endereço



Função dos campos das Microinstruções

| Nome do Campo | Função do Campo |
|--------------------|---|
| Ctrl da ULA | Especifica a operação da ULA no ciclo de <i>clock</i> . Resultado é sempre escrito no registrador SaídaULA |
| Origem 1 | Especifica o primeiro operando da ULA |
| Origem 2 | Especifica o segundo operando da ULA |
| Ctrl do Banco Regs | Especifica leitura ou escrita no Banco de Registradores, e a origem do valor de escrita |
| Ctrl da Memória | Especifica leitura ou escrita na Memória. |
| Ctrl do PC | Especifica a origem do PC |
| Sequenciação | Especifica com atingir a próxima microinstrução |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Nome do Campo | Valor | Sinais Ativos | Comentário |
|---------------|---------------|---|---|
| Ctrl ULA | Add | ALUOp=00 | ULA faz uma soma |
| | Sub | ALUOp=01 | ULA faz uma subtração |
| | Funct | ALUOp=10 | O campo funct define a operação |
| Orig1 | PC | OrigAULA=00 | Primeiro operando é o registrador PC |
| | A | OrigAULA=01 | Primeiro operando vem do Banco de Registradores |
| | PCBack | OrigAULA=10 | Primeiro operando é o registrador PCBack |
| Orig2 | B | OrigBULA=00 | Segundo operando vem do Banco de Registradores |
| | 4 | OrigBULA=01 | Segundo operando é o valor 4 |
| | Imm | OrigBULA=10 | Segundo operando vem da unidade Geração de Imediato |
| | ShiftImm | OrigBULA=11 | Segundo operando é o imediato deslocado 1 bit (x2) |
| Ctrl BR | Read | | Le os dois registradores definidos nos campos rs1 e rs2 |
| | WriteULA | Mem2Reg=00 EscreveReg=1 | Escreve em rd o valor calculado pela ULA |
| | WritePC4 | Mem2Reg=01 EscreveReg=1 | Escreve em rd o valor de PC+4 |
| | WriteMem | Mem2Reg=10 EscreveReg=1 | Escreve em rd o valor lido da Memória |
| Ctrl Mem | ReadInstr | louD=0 LeMem=1 EscreveIR=1 | Lê uma instrução da memória |
| | ReadData | louD=1 LeMem=1 | Lê um dado da memória |
| | WriteData | louD=1 EscreveMem | Escreve um dado na memória |
| Ctrl PC | PC+4 | OrigPC=0 EscrevePC=1 EscrevePCB=1 | Escreve PC+4 no PC e salva PC em PCback |
| | BranchAddress | OrigPC=1 EscrevePCCond=1 | Desvio condicional |
| | JumpAddress | OrigPC=1 EscrevePC=1 | Desvio incondicional |
| Seq | Incr | CtrlEnd=11 | Incrementa o estado atual |
| | Fetch | CtrlEnd=00 | Volta ao início |
| | Disp1 | CtrlEnd=01 | Usa a ROM de despacho1 |
| | Disp2 | CtrlEnd=10 | Usa a ROM de despacho 2 |





Microprograma para a Unidade de Controle RISC-V

| Label | Ctrl ULA | Orig1 | Orig2 | Ctrl BR | Mem | Ctrl PC | Seq | Endereço | microcódigo |
|----------|----------|--------|----------|---------|-----------|---------------|-------|----------|------------------|
| Fetch: | Add | PC | 4 | | ReadInstr | PC+4 | Incr | 0x00 | 0000101000101011 |
| | Add | PCBack | ShiftImm | Read | | | Disp1 | 0x01 | |
| Mem1: | Add | A | Imm | | | | Disp2 | 0x02 | |
| Lw2: | | | | | ReadData | | Incr | 0x03 | |
| | | | | | WriteMem | | Fetch | 0x04 | |
| Sw2: | | | | | WriteData | | Fetch | 0x05 | |
| R-Type1: | Funct | A | B | | | | Incr | 0x06 | |
| | | | | | WriteALU | | Fetch | 0x07 | |
| Beq1: | Sub | A | B | | | BranchAddress | Fetch | 0x08 | |
| Jal1: | | | | | | JumpAddress | Fetch | 0x09 | |

| ROM de despacho 1 | |
|-------------------|----------|
| Endereço | Conteúdo |
| 0110011 | 0110 |
| 1101111 | 1001 |
| 1100011 | 1000 |
| 0000011 | 0010 |
| 0100011 | 0010 |

| ROM de despacho 2 | |
|-------------------|----------|
| Endereço | Conteúdo |
| 0000011 | 0011 |
| 0100011 | 0101 |

Obs.: O microcódigo depende da posição dos sinais nos campos!



Exercício

- Considerando o workload do compilador gcc, qual a CPI média do RISC-V multiciclo implementado?
 - Load: 22% (5 ciclos)
 - Store: 11% (4 ciclos)
 - Operações logico-aritméticas: 49% (4 ciclos)
 - Desvios Condicionais: 16% (3 ciclos)
 - Desvios Incondicionais: 2% (3 ciclos)

$$CPI = 0.22 \times 5 + 0.11 \times 4 + 0.49 \times 4 + 0.16 \times 3 + 0.02 \times 3 = 4.04$$